

Tentamen (EDA321-0205)

Tisdag den 15 mars 2011, fm i M-salarna

Examinator

Arne Linde, tel. 772 1683

Tillåtna hjälpmedel

Inga hjälpmedel tillåtna. Detta innefattar även kalkylatorer och alla tabellverk.

Oläsliga eller svårtydda lösningar ger poängavdrag.

Allmänt:

Ett lösningsblad får endast innehålla redovisningsdelar som hör ihop med en uppgift (dock flera deluppgifter).

För full poäng på de uppgifter som omfattar konstruktioner krävs förutom korrekt funktion även en optimal (minimal) eller nära optimal lösning.

Fungerande men onödigt komplicerade lösningar ger varierande poängavdrag beroende på hur mycket lösningen avviker från den optimala.

För samtliga uppgifter gäller, att ofullständiga lösningar eller lösningar innehållande felaktigheter ger poängavdrag även om resultatet är korrekt.

Betygsättning

För godkänt betyg fordras minst 20 p av totalt 50 p.

$20p \leq \text{betyg 3} < 30p \leq \text{betyg 4} < 40p \leq \text{betyg 5}$

För godkänt slutbetyg på hela kursen fordras godkänt betyg på tentamen och dessutom fordras godkänd laborationskurs.

Lösningar

Anslås senast måndag 21 mars, kl 16.00 på kursens hemsida.

Granskning

Av rättning kan göras

onsdag 13/4 kl 11.45 - 12.30 rum E-4102 och

fredag 15/4 kl 11.45-12.00 rum E-4102.


1. Småfrågor (11p)

a) När du ska koda tillstånden i en tillståndsgraf, vad avgör valet av kod vid implementering i en FPGA? (2p)


b) Koda JK-vippan enligt figur 1 i VHDL. Reset är asynkron. (Architaturen räcker) (3p)

c) I två process modellen tilldelas en variabel rekorden med insignaler det första som händer i den kombinatoriska processen. Sedan avslutas den kombinatoriska processen med att utsignalerna tilldelas variabeln. Varför gör man så? (3p)

d) Figur 2 visar halva transistornätet för en CMOS krets. Rita den andra halvan som innehåller NMOS transistorerna. (3p)

 

Figur 1: JK-vippa till uppgift 1:c

 

Figur 2: Transistornät till uppgift 1:e

2. Funktionen nedan är implementerad i en CPLD (11p)

$$f = \overline{x_1} \overline{x_0} + x_2 x_1 + \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 + \overline{x_2} x_1 \overline{x_0}$$

- a) Ta fram en testvektor som testar ut noden f ”stuck-at-0”. (1p)
- b) Ta fram vilka transaktioner som kan leda till hasard. (3p)
- c) Ta fram samtliga primimplikanter till funktionen ovan. (3p)
- d) Ta fram en minimal hasardfri implementering av funktionen. (2p)
- e) Hur kan du modifiera d) för att bibehålla testbarheten. Motivera! (2p)

3. VHDL (10p)

VHDL- koden här intill beskriver en arbiträrerare.

- Rita upp en tillståndsgraf utgående från VHDL-koden här intill. (1p)
- Vilken typ av tillstånds-maskin beskrivs? (1p)
- Fyll i pulsdigrammet som finns som bilaga och bifoga den. (4p)

Systemet behöver snabbas upp.

- Varför reagerar en VHDL implementering med 2 processer snabbare? (1p)
(Givet att det är en bra implementering)
- Gör en ny implementering av ARCHITECTURE, men med:
 - Synkron reset
 - 2 processer
 - Mealy typ av tillståndsmaskin.
 - Enhet 0 skall avbrytas direkt (*dock synkront*) om enhet 3 begär den delade resursen.
 Implementeringen skall ge snabbare respons.
I övrigt samma betende.

Redogöra för hur koden här intill skall modifieras.

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

ENTITY Upg_3 IS
  PORT (R :IN
          std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
        Clk,Reset :IN std_logic;
        G :OUT
          std_logic_vector(3 DOWNTO 0));
END Upg_3;

ARCHITECTURE Beha OF Upg_3 IS
TYPE State_Type IS (Start,S0,S1,S2,S3);
SIGNAL Y : State_type;
SIGNAL Cnt :
  std_logic_vector(1 DOWNTO 0);

BEGIN
  PROCESS (Clk,Reset)
  BEGIN
    IF Reset='1' THEN
      Y<=Start;
    ELSIF Clk'event AND Clk='1' THEN
      G<="0000";y <= Start; Cnt <="00";
    CASE y IS
      WHEN Start =>
        IF R(3)='1' THEN Y <= S3;
        ELSIF R(2)='1' THEN Y <= S2;
        ELSIF R(1)='1' THEN Y <= S1;
        ELSIF R(0)='1' THEN Y <= S0;
        END IF;
      WHEN S0 => G(0)<='1';
        Cnt <= Cnt + 1;
        IF (R(0)='1') AND
          (NOT (Cnt = "11")) THEN
          Y<=S0; END IF;
      WHEN S1 => G(1)<='1';
        IF R(1)='1' THEN Y<=S1; END IF;
      WHEN S2 => G(2)<='1';
        IF R(2)='1' THEN Y<=S2; END IF;
      WHEN S3 => G(3)<='1';
        IF R(3)='1' THEN Y<=S3; END IF;
    END CASE;
  END IF;
END PROCESS;
END Beha;

```

4. Synkrona sekvensnät (10p)

En kaffeautomat skall konstrueras.

Den accepterar 1 kr (K – 1 Kr), 5 kr (F – Femma).

Det finns en väljare E där E=1 ger Espresso och E=0 ger vanligt kaffe.

Kaffet kostar 4kr och Espresso 5kr, automaten är utrustad med myntretur för 1kr (Kr).

Insignaler K, F, E och Reset:

K och F är aktiva under en klockcykel när respektive mynt matas in.
(endast ett mynt, bara ett myntinkast).

E ställs in innan köp påbörjas.

Reset : Försätter tillståndsmaskinen i starttillståndet (*asynkron*).

Utsignaler: Ka (matar ut kaffe), Es (matar ut Espresso) och Kr (returnerar en krona).

(Det räcker att utsignalen är aktiv när klockpulsen kommer).

Specifikationen är att automaten skall leverera kaffe när E=0 och erlagt belopp är 4 kr eller mer, samt returnera eventuell växel. Automaten skall leverera Espresso när E=1 och erlagt belopp är 5 kr eller mer, samt returnera eventuell växel. Automaten kan leverera en 1 kr varje klockperiod (förutom kaffe eller Espresso).

Ex : Kunden sätter E=0 och matar in 1kr (K) + 1kr (K) + 1kr (K) + 5kr (F) då blir utsignalen i de följande fyra cyklerna:

(Ka, Kr), (Kr), (Kr) och (Kr).

Därefter befinner sig sekvensnätet i starttillståndet.


Ni behöver inte ta hänsyn till att någon matar in pengar medans maskinen matar ut Kaffe/Espresso och växel.

- Rita upp ett tillståndsdigram enligt specifikationen ovan.
(För full poäng skall den vara av Mealy typ) (4p)
- Minimera tillståndsdigrammet från a), om det inte redan är minimalt. (2p)
- Ställ upp ekvationerna för tillståndsmaskinen kodad enligt 'One hot'+ alla 0. (Starttillståndet kodas med alla tillståndsvariabler 0.)
eller implementera sekvensnätet med VHDL (4p)


5. Asynkrona sekvensnät (8p, b och c oberoende uppgifter)

För att bestämma positionen hos en roterande axel används en enkoder. Denna har två utsignaler (X,Y).

Vid medurs vridning

 

Vid moturs vridning

 

Konstruera ett asynkront sekvensnät med X och Y som insignaler och en utsignal U som är 0 vid medurs vridning och 1 vid moturs vridning. Ni får anta att man kan försätta nätet i ett starttillstånd som är medurs vridning.

a) Rita upp en tillståndsgraf. (Behöver inte vara minimal) (3p)

Flödestabellen nedan som beskriver ett asynkront sekvensnät. (X, Y insignaler och u_1, u_0 ut signaler)


Nuvarande Tillstånd	Nästa tillstånd ($u_1 u_0$)			
	XY			
	00	01	11	10
A	A(11)	D(0-)	A(01)	C(1-)
B	B(01)	D(0-)	B(11)	C(1-)
C	A(1-)	-	B(1-)	C(10)
D	B(0-)	D(00)	A(0-)	-

b) Föreslå en lämplig kodning för tillstånden i tillståndstabellen. (2p)
(Behöver du modifiera tillståndstabellen, för att din kodning skall fungera, skall det klart framgå av lösningen.)

c) Minimera tillståndstabellen ovan för det asynkrona sekvensnätet. (3p)

Kod	Poäng	Sida
-----	-------	------

Bilaga A : till uppgift 3.

 

Riv
← här!

Lösningar:

1 a) En FPGA har många vippor och förhållandevis lite logik, därför är "One-Hot" kodning lämplig för små och medelstora tillståndsmaskiner.

Stora tillståndsmaskiner försöker man dela ner i mindre som kan implementeras med "One-Hot", går inte det så måste man tillgripa snål kodning.

1 b)

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.**ALL**;

ENTITY JK **IS**

PORT (Clk,Reset,J, K :**IN** std_logic;

Q :**OUT** std_logic);

END JK;

ARCHITECTURE Beha **OF** JK **IS**

BEGIN

PROCESS(Clk, Reset)

VARIABLE New_Q : std_logic;

BEGIN

IF Reset='0' **THEN** New_Q:='0';

ELSIF Clk'event AND Clk='1' **THEN**

IF J='1' **THEN**

IF K='1' **THEN** New_Q:= NOT New_Q;

ELSE New_Q:='1';

END IF; -- K

ELSIF K='1' **THEN** New_Q:='0';

END IF; -- J

END IF; -- Reset

Q <= New_Q;

END PROCESS;

END Beha;

1 c) 1. För att förbättra simulerings effektiviteten, en variabel tilldelning tar direkt medan sen signal tilldelning måste skeduleras.


2. Programmeringstekniskt, variabler beter sig som programmerarna förväntar sig.

3. Vid källkods avlusning så kan man singelsteppa processerna och förstå vad som händer.

1 d) $V_f = (x_2' + x_4')(x_1' + x_3')$


$V_f' = ((x_2' + x_4')(x_1' + x_3'))' \rightarrow (x_2' + x_4)' + (x_1' + x_3)' \rightarrow$

$\rightarrow x_2x_4 + x_1x_3$

 

- 2 a) Sätt utgången till ett $(x_2, x_1, x_0) = -00, 11-, 001$ eller 010
- 2 b) $x_2x_1x_0$ För övergångarna: $000 \rightarrow 001, 000 \rightarrow 010, 010 \rightarrow 110$ och $110 \rightarrow 1000$
- 2 c) $x_2'x_1', x_0', x_2x_1$
- 2 d) $x_2x_1 + x_0 + x_2x_1$
- 2 e) Behövs ej då redundans saknas.


3a) Vi har tillståndsgraf i Figur 3a

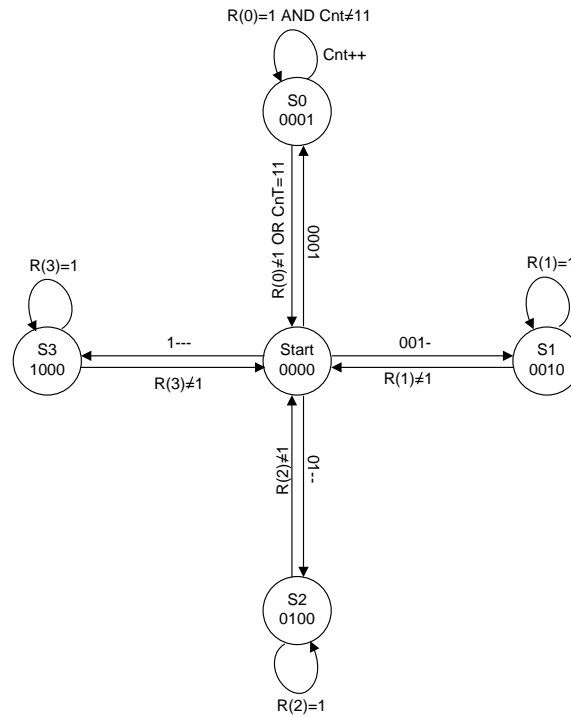

Figur 3a Tillståndsgraf

b) Vi har en Mooremaskin då utsignalerna bara beror av aktuellt tillstånd

c) Vi får pulsdigrammet i Figur 3b

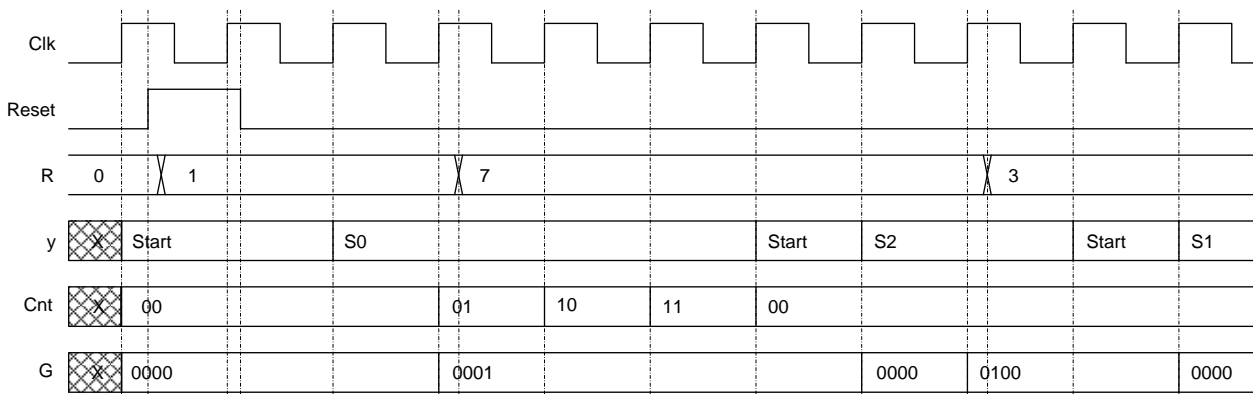

Figur 3b Pulsdiagram

d) En kodning med två processer reagerar snabbare då vi gör tillståndsövergången genom att ta ett temporärtillstånd `next_state` och detta tillstånd tilldelas nytt värde asynkront varför det kan föras över till nästa verkliga tillstånd redan på nästa flank medan kodning med en process och bara en tillståndsvariabel får en fördröjning då vi bara kan trigga på klockflank

e) Med synkron reset, två processer och Mealymodell så får vi VHDL-koden

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;

ENTITY Upg_3e IS
    PORT (R:IN std_logic_vector(3 downto 0);
          Clk:IN std_logic;
          Reset:IN std_logic;
          G:OUT std_logic_vector(3 downto 0));
END Upg_3e;

ARCHITECTURE arch_Upg_3e OF Upg_3e IS
    TYPE State_Type IS (Start,S0,S1,S2,S3);
    Signal Y:State_type;
    SIGNAL Next_Y:State_type;
    SIGNAL Cnt:UNSIGNED(1 downto 0);
    SIGNAL Next_Cnt:UNSIGNED(1 downto 0);

BEGIN
    mem:PROCESS (Clk)
    BEGIN
        IF Clk'EVENT AND Clk='1' THEN
            IF Reset='1' THEN
                Y<=Start;
                Cnt<="00";
            ELSE
                Cnt<=Next_Cnt;
                Y<=Next_Y;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS mem;

    komb:PROCESS (Y,R,Cnt)
    BEGIN
        G<="0000";
        Next_y <= Start;
        Next_Cnt <="00";
        CASE y IS
            WHEN Start => IF R(3)='1' THEN
                            Next_Y <= S3;
                        ELSIF R(2)='1' THEN
                            Next_Y <= S2;
                    
```

```

                                ELSIF R(1)='1' THEN
                                    Next_Y <= S1;
                                ELSIF R(0)='1' THEN
                                    Next_Y <= S0;
                                END IF;
WHEN S0 => G(0)<='1';
            Next_Cnt <= Cnt + 1;
            IF (R(3)/='1') AND
                (R(0)='1') AND
                (Cnt /= "11") THEN
                Next_Y<=S0;
            END IF;
WHEN S1 => G(1)<='1';
            IF R(1)='1' THEN
                Next_Y<=S1;
            END IF;
WHEN S2 => G(2)<='1';
            IF R(2)='1' THEN
                Next_Y<=S2;
            END IF;
WHEN S3 => G(3)<='1';
            IF R(3)='1' THEN
                Next_Y<=S3;
            END IF;

        END CASE;
    END PROCESS;
END Beha;
```

4a) Låt oss se vilka varianter vi har.

För kaffe har vi

Krona + krona + krona + krona → kaffe

Femma → kaffe + en krona retur

Krona + femma → kaffe två kronor retur

Krona + krona + femma → kaffe + 3 kronor retur

Krona + krona + krona + femma → kaffe + fyra kronor retur

För espresso har vi

Krona + krona + krona + krona + krona → explesso

Femma → espresso

Krona + femma → espresso + en krona retur


Krona + krona + femma → espresso + två kronor retur

Krona + krona + krona + femma → espresso + tre kronor retur

Krona + krona + krona + krona + femma → espresso + fyra kronor retur

Vi kan översätta till tillståndsdigrammet i

Figur 4a

 

Figur 4a Tillståndsgraf

Vi ställer upp tillståndstabell *Figur 4b*

KaExRt	FKrE							
	000	001	010	011	100	101	110	111
St	St(000)	St(000)	Q0(000)	Q0(000)	St(101)	St(010)	-	-
Q0	Q0(000)	Q0(000)	Q1(000)	Q1(000)	Q4(101)	St(011)	-	-
Q1	Q1(000)	Q1(000)	Q2(000)	Q2(000)	Q5(101)	Q4(011)	-	-
Q2	Q2(000)	Q2(000)	St(100)	Q3(000)	Q6(101)	Q5(011)	-	-
Q3	Q3(000)	Q3(000)	St(010)	St(010)	Q6(011)	Q6(011)	-	-
Q4	St(001)	St(001)	St(001)	St(001)	St(001)	St(001)	-	-
Q5	Q4(001)	Q4(001)	Q4(001)	Q4(001)	Q4(001)	Q4(001)	-	-
Q6	Q5(001)	Q5(001)	Q5(001)	Q5(001)	Q5(001)	Q5(001)	-	-

Figur 4b Tillståndstabell

Vi ställer upp relationsgraf *Figur 4c* och markerar de tillståndspar som inte kan slås ihop på grund av skilda utsignaler

Q0							
Q1							
Q2							
Q3							
Q4							
Q5						St-Q4	
Q6							Q4-Q5
	St	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5

Figur 4c Tillståndsgraf

Vi kör ett varv till, *Figur 4d*

Q0							
Q1							
Q2							
Q3							
Q4							
Q5						Q0-Q5	
Q6							Q4-Q5
	St	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5

Figur 4d Tillståndsgraf

Och måste köra ett varv till, *Figur 4e*

Vår tillståndsgraf går alltså inte att minimera

Q0							
Q1							
Q2							
Q3							
Q4							
Q5						Q0-Q5	
Q6							Q4-Q5
	St	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5

Figur 4e Tillståndsgraf

Vi börjar med att skriva beteendemässig VHDL-kod direkt utifrån tillståndstabellen

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY ex4_behavioral IS
    PORT (Reset:IN STD_LOGIC;
          Clk:IN STD_LOGIC;
          F:IN STD_LOGIC;
          Kr:IN STD_LOGIC;
          E:IN STD_LOGIC;
          Ka:OUT STD_LOGIC;
          Ex:OUT STD_LOGIC;
          Rt:OUT STD_LOGIC);
END ex4_behavioral;

ARCHITECTURE arch_ex4_behavioral Of ex4_behavioral IS
    TYPE State_Type IS (St,Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6);
    Signal Q:State_type;
    SIGNAL Next_Q:State_type;
    SIGNAL Output:STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
    SIGNAL Next_Output: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

BEGIN
    mem:PROCESS (Clk)
    BEGIN
        IF Clk'EVENT AND Clk='1' THEN
            IF Reset='1' THEN
                Q<=St;
                Output<=(OTHERS=>'0');
            ELSE
                Output<=Next_Output;
                Q<=Next_Q;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS mem;

    komb:PROCESS (Kr, F, E, Q)
    BEGIN
        Next_Output<=(OTHERS=>'0');
        CASE Q IS
            WHEN St => IF Kr='1' THEN
                Next_Q<= Q0;
            ELSIF F='1' THEN
                Next_Q <= St;
                IF E='1' THEN
                    Next_Output<="010";
                ELSE
                    Next_Output<="101";
                END IF;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS komb;

```

```

WHEN Q0 => IF Kr='1' THEN
    Next_Q<=Q1;
  ELSIF F='1' THEN
    IF E='1' THEN
      Next_Q<=St;
      Next_Output<="011";
    ELSE
      Next_Q<=Q4;
      Next_Output<="101";
    END IF;
  END IF;
WHEN Q1 => IF Kr='1' THEN
    Next_Q<=Q2;
  ELSIF F='1' THEN
    IF E='1' THEN
      Next_Q<=Q4;
    ELSE
      Next_Q<=Q5;
    END IF;
  END IF;
WHEN Q2 => IF Kr='1' THEN
    IF E='1' THEN
      Next_Q<=Q3;
    ELSE
      Next_Q<=St;
      Next_Output<="100";
    END IF;
  ELSIF F='1' THEN
    IF E='1' THEN
      Next_Q<=Q5;
      Next_Output<="011";
    ELSE
      Next_Q<=Q6;
      Next_Output<="101";
    END IF;
  END IF;
WHEN Q3 => IF Kr='1' THEN
    Next_Q<=St;
    Next_Output<="010";
  ELSIF F='1' THEN
    Next_Q<=Q6;
    Next_Output<="011";
  END IF;
WHEN Q4 => Next_Q<=St;
    Next_Output<="001";
WHEN Q5 => Next_Q<=Q4;
    Next_Output<="001";
WHEN Q6 => Next_Q<=Q5;
    Next_Output<="001";

END CASE;
END PROCESS;

```

```

    Ka<=output (2);
    Ex<=output (1);
    Rt<=output (0);
END arch_ex4_behavioral;

```

och skriver en do-fil för simulering

```

-- ex4_behavioral.do
restart -f -nowave
view signals wave
add wave Clk Reset F Kr E Next_Q Q Next_Output Output Ka
Ex Rt
force Clk 0 0,1 50ns -repeat 100ns
force Reset 0
force F 0
force Kr 0
force E 0
run 225ns
force Reset 1
run 200ns
force Reset 0
run 200ns
force F 1
run 100ns
force E 1
run 100ns
force F 0
run 100ns
force Kr 1
run 500ns
force Kr 1
run 300ns
force Kr 0
force F 1
run 100ns
force F 0
run 400ns

```

Om vi använder one-hotkodning med bara nollor i starttillståndet så får vi villkoren

$$St^+ = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_4} \cdot \overline{Q_5} \cdot \overline{Q_6}$$

$$Q_0^+ = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_4} \cdot \overline{Q_5} \cdot \overline{Q_6} \cdot K + Q_0 \cdot \overline{K} \cdot \overline{F}$$

$$Q_1^+ = Q_0 \cdot K + Q_1 \cdot \overline{K} \cdot \overline{F}$$

$$Q_2^+ = Q_1 \cdot K + Q_2 \cdot \overline{K} \cdot \overline{F}$$

$$Q_3^+ = Q_2 \cdot K + Q_3 \cdot \overline{K} \cdot \overline{F}$$

$$Q_4^+ = Q_0 \cdot F \cdot \bar{E} + Q_1 \cdot F \cdot E + Q_5$$

$$Q_5^+ = Q_1 \cdot F \cdot \bar{E} + Q_2 \cdot F \cdot E + Q_6$$

$$Q_6^+ = Q_2 \cdot F \cdot \bar{E} + Q_3 \cdot F \cdot E$$

$$Ka = \bar{Q}_0 \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_3 \cdot \bar{Q}_4 \cdot \bar{Q}_5 \cdot \bar{Q}_6 \cdot F \cdot \bar{E} + \\ + Q_0 \cdot F \cdot \bar{E} + Q_1 \cdot F \cdot \bar{E} + Q_2 \cdot F \cdot \bar{E} + Q_2 \cdot K \cdot \bar{E}$$

$$Ex = \bar{Q}_0 \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_3 \cdot \bar{Q}_4 \cdot \bar{Q}_5 \cdot \bar{Q}_6 \cdot F \cdot E + \\ + Q_0 \cdot F \cdot E + Q_1 \cdot F \cdot E + Q_2 \cdot F \cdot E + Q_2 \cdot K \cdot \bar{E} + Q_3 \cdot K + Q_3 \cdot F$$

$$Kr = \bar{Q}_0 \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_3 \cdot \bar{Q}_4 \cdot \bar{Q}_5 \cdot \bar{Q}_6 \cdot F \cdot \bar{E} + \\ + Q_0 \cdot F + Q_1 \cdot F + Q_2 \cdot F + Q_3 \cdot F + Q_4 + Q_5 + Q_6$$

och vi skriver även VHDL från dessa villkor

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY ex4 IS
    PORT (Reset:IN STD_LOGIC;
          Clk:IN STD_LOGIC;
          F:IN STD_LOGIC;
          Kr:IN STD_LOGIC;
          E:IN STD_LOGIC;
          Ka:OUT STD_LOGIC;
          Ex:OUT STD_LOGIC;
          Rt:OUT STD_LOGIC);
END ex4;

ARCHITECTURE arch_ex4 OF ex4 IS
    SIGNAL Q:STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);

BEGIN
    PROCESS(Clk,Reset)
    BEGIN
        IF Reset='1' THEN
            Q<=(OTHERS=>'0');
        ELSIF Clk'event AND Clk='1' THEN
            Q(0)<=(NOT(Q(6)) AND NOT(Q(5)) AND
                NOT(Q(5)) AND NOT(Q(4)) AND
                NOT(Q(3)) AND NOT(Q(2)) AND
                NOT(Q(1)) AND NOT(Q(0)) AND Kr) OR
                (Q(0) AND NOT(Kr) AND NOT(F));
            Q(1)<=(Q(0) AND Kr) OR

```



```

        (Q(1) AND NOT(Kr) AND NOT(F));
Q(2)<=(Q(1) AND Kr) OR
        (Q(1) AND NOT(Kr) AND NOT(F));
Q(3)<=(Q(2) AND Kr) OR
        (Q(3) AND NOT(Kr) AND NOT(F));
Q(4)<=(Q(0) AND F AND NOT(E)) OR
        (Q(1) AND F AND E) OR Q(5);
Q(5)<=(Q(1) AND F AND NOT(E)) OR
        (Q(2) AND F AND E) OR Q(6);
Q(6)<=(Q(2) AND F AND NOT(E)) OR
        (Q(3) AND F AND E);
Ka<=(NOT(Q(6)) AND NOT(Q(5)) AND
        NOT(Q(5)) AND NOT(Q(4)) AND
        NOT(Q(3)) AND NOT(Q(2)) AND
        NOT(Q(1)) AND NOT(Q(0)) AND F AND NOT(E)) OR
        (Q(0) AND F AND NOT(E)) OR
        (Q(1) AND F AND NOT(E)) OR
        (Q(2) AND F AND NOT(E)) OR
        (Q(2) AND Kr AND NOT(E));
Ex<=(NOT(Q(6)) AND NOT(Q(5)) AND
        NOT(Q(5)) AND NOT(Q(4)) AND
        NOT(Q(3)) AND NOT(Q(2)) AND
        NOT(Q(1)) AND NOT(Q(0)) AND F AND E) OR
        (Q(0) AND F AND E) OR
        (Q(1) AND F AND E) OR
        (Q(2) AND F AND E) OR
        (Q(3) AND Kr) OR
        (Q(3) AND F);
Rt<=(NOT(Q(6)) AND NOT(Q(5)) AND
        NOT(Q(5)) AND NOT(Q(4)) AND
        NOT(Q(3)) AND NOT(Q(2)) AND
        NOT(Q(1)) AND NOT(Q(0)) AND F AND NOT(E)) OR
        (Q(0) AND F) OR
        (Q(1) AND F) OR
        (Q(2) AND F) OR
        (Q(3) AND F) OR Q(4) OR Q(5) OR Q(6);
    END IF;
END PROCESS;

```

END arch_ex4;

Vi simulerar även denna kod med en do-fil


```

-- ex4.do
restart -f -nowave
view signals wave
add wave Clk Reset F Kr E Q Ka Ex Rt
force Clk 0 0,1 50ns -repeat 100ns
force Reset 0
force F 0
force Kr 0

```


```
force E 0
run 225ns
force Reset 1
run 200ns
force Reset 0
run 200ns
force F 1
run 100ns
force E 1
run 100ns
force F 0
run 100ns
force Kr 1
run 500ns
force Kr 1
run 300ns
force Kr 0
force F 1
run 100ns
force F 0
run 400ns
```

6 a)

 


6 b)

- A 00
- C 01
- B 11
- D 10

 

6 c)

$\delta(\lambda)$	$x_1x_0(u_1u_0)$			
	0	1	11	10
A ₁	A₁(11)	D(--)	-	C(1-)
A ₂	-	D(0-)	A₂(01)	C(--)
B ₁	B₁(01)	D(0-)	-	C(--)
B ₂	-	D(--)	B₂(11)	C(1-)
C	A ₁ (1-)	-	B ₂ (1-)	C(10)
D	B ₁ (0-)	D(00)	A ₂ (0-)	-

 

A2					
B1	X				
B2		X			
C		X	X		
D	X			X	X
	A1	A2	B1	B2	C

$\delta(\lambda)$	$x_1x_0(u_1u_0)$			
	0	1	11	10
A ₁ B ₂ C	A₁B₂C(11)	A ₂ B ₁ D(--)	A₁B₂C(11)	A₁B₂C(10)
A ₂ B ₁ D	A₂B₁D(01)	A₂B₁D(00)	A₂B₁D(01)	A ₁ B ₂ C(--)