

EDA215 Digital- och datorteknik Z

EDA311 Digital- och datorteknik E

**Gamla och  
nya kursen**

## Tentamen

Tisdag 10 april 2007, kl. 08.30 - 12.30 i V-salar

---

### Examinatorer

Rolf Snedsböl, tel. 772 1665

### Kontaktpersoner under tentamen

Som ovan.

### Tillåtna hjälpmedel

Häftet

*Instruktionslista för FLEX*

och

*Instruktionslista för MC6809*

eller

*Instruktionslista för CPU12*

I dessa får rättelser och understrykningar vara införda, inget annat.

Tabellverk och miniräknare får ej användas!

### Allmänt

Siffror inom parentes anger full poäng på uppgiften. **Full poäng kan fås om:**

- redovisningen av svar och lösningar är läslig och tydlig. **OBS!** Ett lösningsblad får endast innehålla redovisningsdelar som hör ihop med en uppgift.

-  
din lösning ej är onödigt komplicerad.

- du motiverat dina val och ställningstaganden
- redovisningen av en hårdvarukonstruktion innehåller funktionsbeskrivning, lösning och realisering.
- redovisningen av en mjukvarukonstruktion i assembler är fullständigt dokumenterad, d v s är redovisad både i strukturform (flödesplan eller pseudospråk) och med kommenterat program i assemblerspråk, om inget annat anges i uppgiften.

### Betygsättning

För godkänt slutbetyg på kursen fordras att både tentamen och laborationer är godkända. Tentamen ger slutbetyget:

$20p \leq \text{betyg 3} < 30p \leq \text{betyg 4} < 40p \leq \text{betyg 5}$

### Lösningar

anslås på kursens [www hemsida](#).

### Betygslistan

anslås såsom anges på kursens [hemsida](#).

### Granskning

Tid och plats anges på kursens [hemsida](#).




**1. Talomvandling, aritmetik och flaggor**

I uppgift a-d nedan används 5-bitars tal.  $X=00111$  och  $Y=10000$

- Visa med penna och papper hur räkneoperationen  $R = X - Y$  utförs i en dator (i en ALU). (1p)
- Ange sedan flaggbitarna  $N, Z, V, C$  (1p)
- Tolka bitmönstren  $R, X$  och  $Y$  som tal *utan* tecken och ange dess decimala motsvarighet (1p)
- Tolka bitmönstren  $R, X$  och  $Y$  som tal *med* tecken och ange dess decimala motsvarighet. (1p)
- Det hexadecimala talet 36 svarar mot ett 6-bitars tvåkomplementstal. Ange dess decimala motsvarighet. (1p)
- Omvandla det decimala talet 113 till motsvarande NBCD-tal. (1p)
- Ett 7-bitars tvåkomplementstal (11011111) är utökad med en paritetsbit. Ange om udda eller jämn paritet används och motivera svaret. (1p)

**2. Digitalteknik, kombinatoriska nät**

- Man behöver en 2-ingångs NAND-grind men har tillgång till enbart 2-ingångs OR-grindar (inte ens inverterare finns). Hur realiserar du "NAND-grinden" enbart med OR? (2p)
- Undersök i tabellform med hjälp av fullständig binär evaluering om uttrycken  $f(xyz)=g(xyz)$ , där  $f=xy+y'z$  och  $g=y'+x'z$  (2p)
- Ange funktionstabellen och rita symbolen för en 1 av 4 väljare. (2p)
- Konstruktion. Studera kopplingen i figur 1. Om det går, minimera denna koppling och rita det nya nätet. Du har endast tillgång till NOR-grindar med valfritt antal ingångar. (6p)

 

Figur 1

**3. Digitalteknik, sekvensnät**

- a. Visa hur du kan bilda en JK-vippa med hjälp av en SR-vippa och två AND-grindar. **(2p)**
- b. Konstruktion. En räknare ger utsekvensen **0, 2, 4, 6, 0, 2**, osv. på utsignalerna  $Q_2, Q_1, Q_0$ .

Rita en tillståndsgraf för räknaren. Realisera räknaren.

Du har tillgång till INVERTERARE, NAND grindar och T-vippor med positiv flanktrigging. Du kan bortse från hur räknaren skall startas.

**(6p)**

**4. Styrenheten för FLEX**

- a. I tabellen nedan visas RTN-beskrivningen för EXECUTE-sekvensen för en av FLEX-processorns instruktioner. NF i tabellens sista rad anger att nästa tillstånd (state) skall vara det första i FETCH-sekvensen. Rita en tabell där du anger State nr (0..4) och Styrsignaler. Endast styrsignaler = 1 skall anges.

Du kan utelämna RTN-beskrivningen i din tabell

**(1p)**

State nr	RTN-beskrivning	Styrsignaler (=1)
0	PC → MA, PC+1 → PC	
1	M → MA	
2	M → T	
3	A+T → R, Flaggor → CC	
4	R → A, NF	

- b. Förklara i ord vad instruktionen ovan utför i varje klockcykel. Skriv instruktionen med assemblerspråk. **(2p)**
- c. Rita en tabell motsvarande den ovan, som visar utförandefasen för maskininstruktionen **JSR ,X** för FLEX-processorn. I instruktionslistan för FLEX-processorn beskrivs instruktionen enligt följande tabell. **(5p)**

Instruktion		Adressering			Operations-beskrivning*	Flaggor			
Operation	Beteckning	Absolute				3	2	1	0
		OP	#	~		N	Z	V	C
Jump to subroutine	JSR ,X	9A	1	6	S-1 → S PC → M(S) X → PC	•	•	•	•

---

**5. Småfrågor och assemblerprogrammering för FLEX**

- a. Styrenheten för en av FLEX-datorerna i labbet är trasig. Alla DEC-instruktioner (DECA, DECB, DEC Adr, etc) fungerar inte som tänkt. Samma sak gäller för alla SUB-instruktioner, ingen fungerar som tänkt. Däremot fungerar alla övriga instruktioner korrekt. Kan du ange en instruktionssekvens som utför DEC Adr?

När instruktionssekvensen är klar skall registerinnehållen ha samma värden som innan instruktionssekvensen påbörjats (Självklart får CC och PC ändras). (3p)

- b. FLEX-instruktionen BEQ LOOP (2 bytes, och OP-kod = \$5D) har sin OP-kod på adress \$C9 i minnet. LOOP har adressen \$AD. Ange maskininstruktionen för BEQ-instruktionen. Visa hur du resonerat. (3p)

---

**6. Avbrott och assemblerprogrammering med MC6809.****Lös antingen uppgift 6 eller 7, inte båda**

*Om du är registrerad på gamla kursen och haft MC6809-processorn löser du uppgift 6.*

*Om du är registrerad på nya kursen med MC12 löser du uppgift 7*

En pulsgenerator är ansluten via en avbrottsvipa till IRQ-ingången på en MC12-system.

Pulsgeneratoren har en frekvens på 100 Hz. För att nollställa avbrottsvippan krävs en läsning på den symboliska adressen IRQCLR. Pulsgeneratoren är den enda avbrottskällan anslutet till IRQ-ingången på processorn.

- a. Du skall skriva en avbrottsrutin (IRQCNT) som läser en 8-bitars inport (IRQIN) och adderar det inlästa värdet till en 32-bitars variabel (IRQVAR). Både IRQIN och IRQVAR är variabler på tvåkomplementsform. (6p)
- b. Skriv en initieringsrutin IRQINIT som initierar avbrottsystemet och som gör att IRQCNT anropas vid avbrott och att IRQVAR nollställs från början. (4p)

**7. Assemblerprogrammering för MC12****Lös antingen uppgift 6 eller 7, inte båda**


*Om du är registrerad på gamla kursen och haft MC6809-processorn löser du uppgift 6.*

*Om du är registrerad på nya kursen med MC12 löser du uppgift 7*

- a. Skriv en programsekvens som nollställer  $b_3$ , ettställer bit  $b_6$  och slutligen inverterar bitarna  $b_7$  och  $b_0$  i register B. (3p)
- b. Skriv en subrutin **AntAA** som undersöker hur många gånger värdet \$AA förekommer i en tabell i minnet. Tabellen innehåller 1000 bytes och är placerad med start på adress \$3000 i minnet. Antalet upphittade \$AA skall returneras i register D. Rita en flödesplan och skriv en väldokumenterad subrutin. (6p)
-


# FLEX-datorn

# Bilaga 1

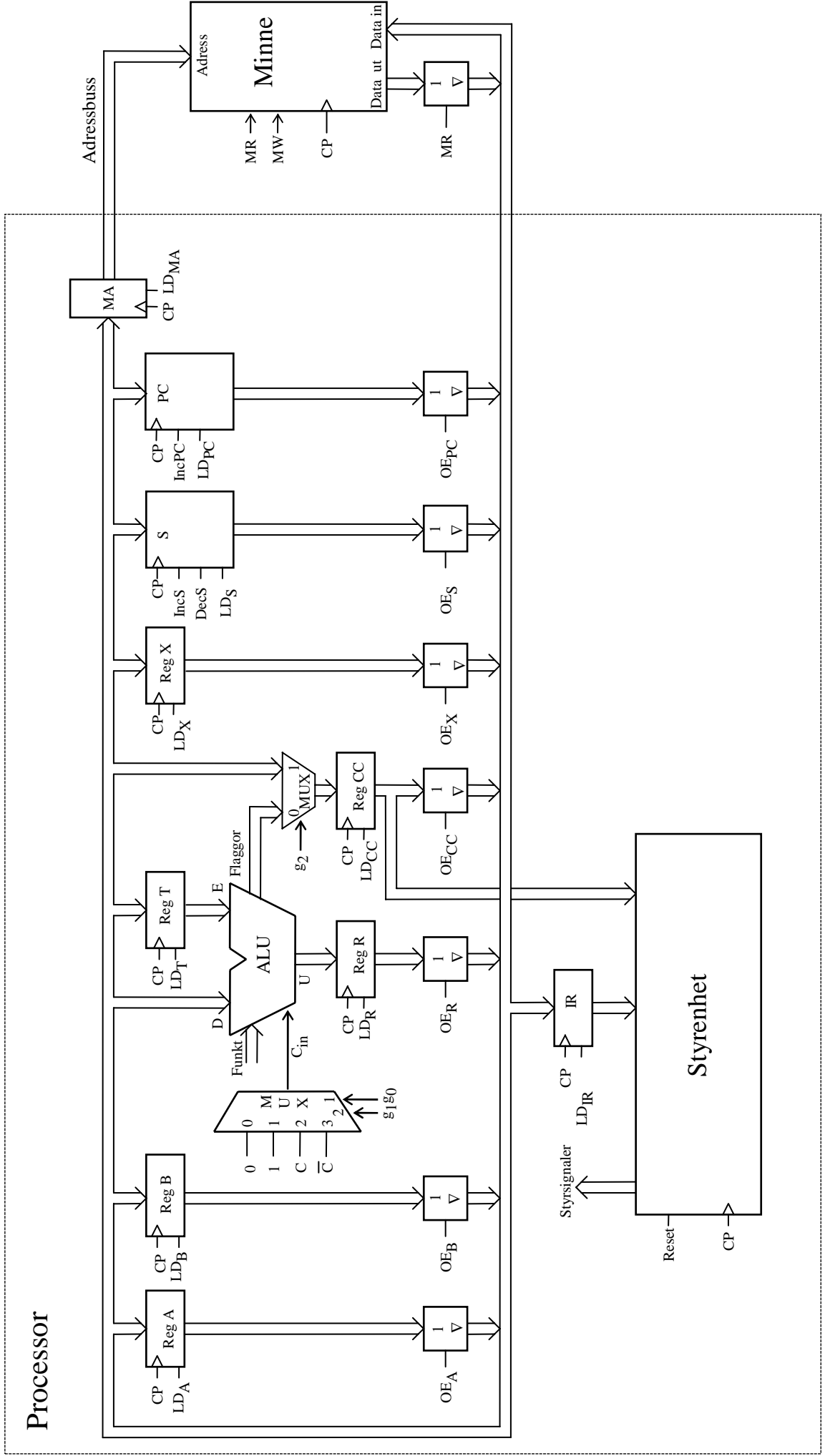

# ALU:ns funktion

## Bilaga 2

 

ALU:ns operation (logik- eller aritmetik-) på indata **D**, **E** och **C<sub>in</sub>** bestäms av signalerna **Funktion** [**F** = (**f<sub>3</sub>**, **f<sub>2</sub>**, **f<sub>1</sub>**, **f<sub>0</sub>**)] enligt tabellen nedan.. I kolumnen Operation förklaras, när det behövs, hur operationen utförs. Med "+" och "-" avses **aritmetiska operationer**.

f <sub>3</sub> f <sub>2</sub> f <sub>1</sub> f <sub>0</sub>	U = f(D,E,C <sub>in</sub> )	
	Operation	Resultat
0 0 0 0	bitvis nollställning	0
0 0 0 1		D
0 0 1 0		E
0 0 1 1	bitvis invertering	D <sub>1k</sub>
0 1 0 0	bitvis invertering	E <sub>1k</sub>
0 1 0 1	bitvis OR	D OR E
0 1 1 0	bitvis AND	D AND E
0 1 1 1	bitvis XOR	D XOR E
1 0 0 0	D + 0 + C <sub>in</sub>	D + C <sub>in</sub>
1 0 0 1	D + FFH + C <sub>in</sub>	D - 1 + C <sub>in</sub>
1 0 1 0		D + E + C <sub>in</sub>
1 0 1 1	D + D + C <sub>in</sub>	2D + C <sub>in</sub>
1 1 0 0	D + E <sub>1k</sub> + C <sub>in</sub>	D - E - 1 + C <sub>in</sub>
1 1 0 1		0
1 1 1 0		0
1 1 1 1	bitvis ettställning	FFH

Flaggorna är utsignaler och för de gäller:

**Carryflaggan (C)** är minnessiffran ut (carry-out) från den mest signifikanta bitpositionen (längst till vänster) när en aritmetisk operation utförs av ALU:n.

Vid **subtraktion** gäller för denna ALU att **C = 1 om lånesiffra (borrow) uppstår** och **C = 0 om lånesiffra inte uppstår**.

Carryflaggans värde är 0 vid andra operationer än aritmetiska.

**Overflowflaggan (V)** visar när en aritmetisk operation ger "overflow" enligt reglerna för 2-komplementaritmetik.

V-flaggans värde är 0 vid andra operationer än aritmetiska.

**Zeroflaggan (Z)** visar när en ALU-operation ger värdet noll som resultat på U-utgången.

**Signflaggan (N)** är identisk med den mest signifikanta biten (teckenbiten) av utsignalen U från ALU:n.

**Half-carryflaggan (H)** är minnessiffran (carry) mellan de fyra minst signifikanta och de fyra mest signifikanta bitarna i ALU:n.

H-flaggans värde är 0 vid andra operationer än aritmetiska.

Tentamen i EDA451 Digital och Datorteknik, 2007-03-10

- 1a)  $R=X-Y$  utförs som  $R=X+Y_{1komp}+1$   $Y_{1komp} = 01111$ .
- 1b)  $N=1; Z=0; V=1; C_5=0 \Rightarrow C=1$
- 1c)  $X=7; Y=16; R=23$  ( $7-16=23$ , verkar rimligt ty  $C=1$ )
- 1d)  $X=7; Y=-16; R=-9$  ( $7-(-16)=-9$ , verkar rimligt ty  $V=1$ )
- 1e)  $36_{16} = 110110_2$  på 6 bitar. Decimaltalet måste vara negativt.  $36_{2komp} = 001010_2 = 10_{10}$ . Det sökta decimaltalet är  $-10$
- 1f) 0001, 0001, 0011
- 1g) Udda paritet, ty antalet ettställda bitar är 7.

	01111
X	00111
+Y <sub>1komp</sub>	+ 01111
+1	+     1
=R	= 10111

**Uppg 2**

2a) Uppgiften kan inte lösas då det krävs inverterare för att realisera en NAND-funktion med OR-grindar.

2b) Enligt tabellen till höger är  $HL \neq VL$ .

			VL			HL		
x	y	z	xy	y'z	f	y'	x'z	g
0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0

2c) Se figur 4.15 i kursboken.

2d)  $f(xyz) = (x+y+z)((xyz) + (xy + xz + yz)')$


x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Minimering ger följande karnaughdiagram

Ekvationen på konjunktiv form (NOR) blir:


$$f(xyz) = (x + y + z)(x' + y + z')(x + y' + z')(x' + y' + z)$$

 Inverterade signaler skapas med en NOR-grind




Lösningen ges till höger.

		yz			
		00	01	11	10
x	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

 

3a) Se sid 5.15, Figur 5.26 i kursboken

 3b) **ASM-plan:** Hos en räknare används tillståndssignalerna  $q$  också som utsignaler  $u$ .





Studeras räknarens utsekvens ser vi att  $q_0$  har värdet noll i alla tillstånd. Detta innebär att räknaren kan realiceras med endast två vippor.




$q_0 = 0$ . Sätter upp en tabell med  $q_2q_1$ .

T	Q <sup>+</sup>	Q	Q <sup>+</sup>	T
0	Q	0	0	0
1	Q'	0	1	1
		1	0	1
		1	1	0

Detta tillst	Nästa tillst	T <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>
q <sub>2</sub> q <sub>1</sub>	q <sub>2</sub> q <sub>1</sub>		
00	01	0	1
01	10	1	1
10	11	0	1
11	00	1	1

  

$T_2 = q_1$        $T_1 = 1$

   

**Upp 4**

4a)

State nr	RTN-beskrivning	Styrsignaler (=1)
0	PC→MA, PC+1→PC	OE <sub>PC</sub> , LD <sub>MA</sub> , IncPC
1	M→MA	MR, LD <sub>MA</sub>
2	M→T	MR, LD <sub>T</sub>
3	A+T→R, Flaggor→CC	OE <sub>A</sub> , LD <sub>R</sub> , f <sub>3f1</sub> , LD <sub>CC</sub>
4	R→A, NF	OE <sub>R</sub> , LD <sub>A</sub> , NF

4b)

- 0) Förbered för läsning av adressoperand i minnet, Öka PC med ett
- 1) Läs adressoperanden från minnet till register MA för att förbereda läsning av data
- 2) Läs data från minnet till register T
- 3) Addera data och register A. Spara summan i register R och påverka flaggbitarna.
- 4) Flytta summan till register A

Instruktionen är ADDA Adr



4c)

State nr	RTN-beskrivning	Styrsignaler (=1)
0	S-1→S	DecS
1	S→MA	OE <sub>S</sub> , LD <sub>MA</sub>
2	PC→M	OE <sub>PC</sub> , MW
3	X→PC	OE <sub>X</sub> , LD <sub>PC</sub> , NF

### Upp 5

5a) DEC Adr utför M(Adr)-1 → M(Adr)

```

PSHA
LDA Adr
ADDA #$FF          DECA = SUBA #1 = ADDA #$FF
STA Adr
PULA
    
```

5b) BEQ-instruktionen upptar två bytes i minnet, vilket innebär att "från-adressen" är \$C9+2 = \$CB. "Till-adressen" är \$A6. Då beräknad offset här blir \$DB blir maskininstruktionens offset \$DB. Maskininstruktionen blir \$5D \$DB.

$$\begin{array}{r}
 \neq 40...10 \\
 \text{Till Adr} \quad \quad \quad \$ A \quad 6 \\
 - \text{Från Adr} \quad \quad - \$ C \quad B \\
 \hline
 = \text{Offset} \quad \quad = \$ D \quad B
 \end{array}$$

6a)

ANDB	##11110111	Nollställ
ORAB	##01000000	Ettställ
EORB	##10000001	Invertera

6b)

- \* Subrutinen AntAA letar upp antalet förekomster av värdet \$AA i en tabell med start på adress \$3000. Tabellen innehåller 1000 element.
- \* Indata: -
- \* Utdata: Antalet \$AA i register D
- \* Påverkade register: -
- \* Anrop: jsr AntAA
- \* Programmerare: Rolf 070329

```

AntAA  pshx
       pshy
       pshc
       ldx   #$3000      Tabellstart
       ldy   0           Antal = 0
       ldaa #$AA        Sökmönster
mera   cmpa  ,x+        Jämför
       bne  ejAA        o hoppa om olika
       iny
ejAA   cmpx  #$3000+1000 Sista?
       bne  mera        hoppa om ej sista
       pulc
       puly
       pulx
       rts
    
```

