


$$R_1 = 2,0 \Omega$$

$$R_2 = 2,0 \Omega$$


$$R_3 = 4,0 \Omega$$

$$U_0 = 18 \text{ V}$$

$$I_0 = 3,0 \text{ A}$$

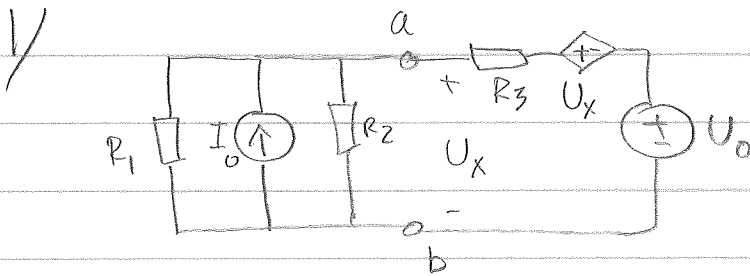


Träpadsomvandla

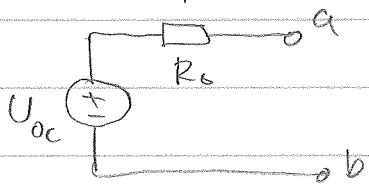

$$R_0 = R_1 // R_2 = \frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1 \Omega$$
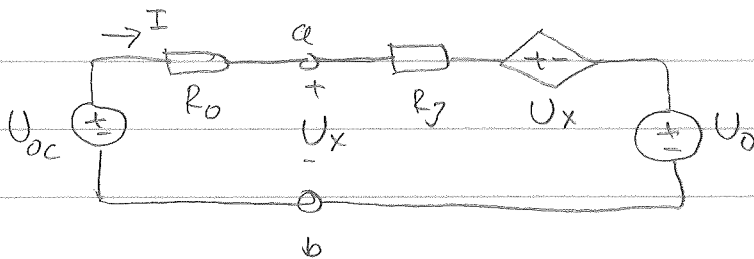
$$U_{oc} = I_0 \cdot R_0 = 3 \cdot 1 = 3 \text{ V}$$



$$\text{KVL: } \begin{cases} -U_{oc} + IR_0 + IR_3 + U_x + U_0 = 0 & (1) \\ -U_{oc} + IR_0 + U_x = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(2): \quad I = \frac{U_{oc} - U_x}{R_0}$$

$$(1): \quad -U_x + IR_3 + U_x + U_0 = 0 \Rightarrow I = -\frac{U_0}{R_3}$$


$$-\frac{U_0}{R_3} = \frac{U_{oc} - U_x}{R_0}$$

$$U_x = R_0 \left(\frac{U_{oc}}{R_0} + \frac{U_0}{R_3} \right) = U_{oc} + \frac{R_0}{R_3} U_0 =$$

$$= 3 + \frac{1}{4} \cdot 18 = 3 + \frac{9}{2} = \frac{15}{2} = 7,5 \text{ V}$$

2/

$j\omega$ -transf. kretsen

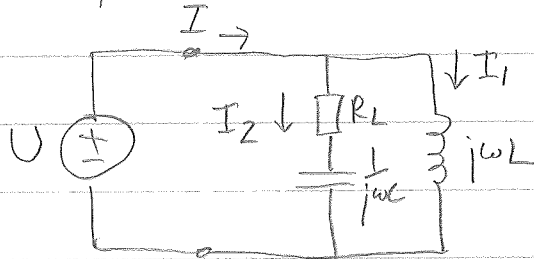

$$I_1 = \hat{I}_1 / \Phi_L$$

$$I_2 = \hat{I}_2 / \Phi_R$$

$$U = \hat{U} / 0^\circ$$

$$\omega = 10^3 \text{ rad/s}$$

$$\hat{I}_1 = 0,5 \text{ A}$$

$$R_L = 1,0 \text{ k}\Omega$$

$$\hat{I}_2 = 1,0 \text{ A}$$

$$C = 1,0 \mu\text{F}$$

KCL; $I = I_1 + I_2$

$$U = I_1 \cdot j\omega L$$

$$I_1 = \frac{U}{j\omega L} = \frac{|U|}{\omega L} \angle -90^\circ = \hat{I}_1 \angle -90^\circ = -j \cdot \hat{I}_1$$

$$I_2 = \frac{U}{R_L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{U}{Z} = \frac{\hat{U} / 0^\circ}{|Z| / \Phi_Z} = \hat{I}_2 \angle -\Phi_Z$$

$$\Phi_Z = \arctan\left(\frac{-1}{\omega R_L C}\right) = -\arctan\left(\frac{1}{1000 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6}}\right) = -45^\circ = -\Phi_Z$$


$$I = I_1 + I_2 = \hat{I}_1 \angle -90^\circ + \hat{I}_2 \angle +45^\circ =$$

$$= -j \hat{I}_1 + \hat{I}_2 \frac{1}{\sqrt{2}} (1 + j) = \frac{\hat{I}_2}{\sqrt{2}} - j \left(\hat{I}_1 - \frac{\hat{I}_2}{\sqrt{2}} \right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} - j \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} - j \left(\frac{1 - \sqrt{2}}{2} \right) \approx 0,707 + j0,207 \approx$$

$$\approx 0,736 / 16,3^\circ$$

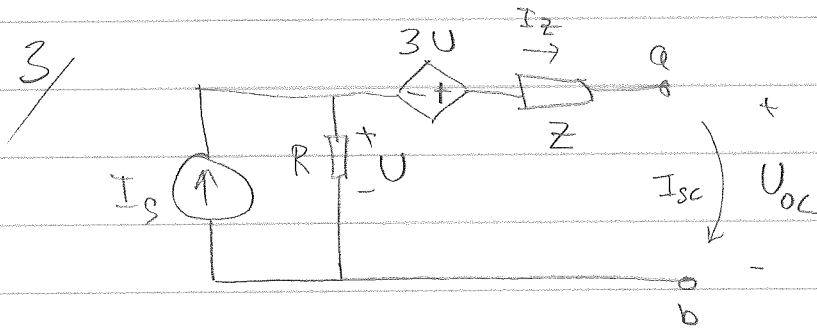Swaa: $i(t) = 0,74 \cos(\omega t + 16,3^\circ) \text{ A}$



$$I_s = 2.0 \angle 0^\circ$$

$$R = 10 \Omega$$

$$Z = j10 \Omega$$

o Kurzschlussstrom ($I_z = I_{sc}$)

$$\text{KVL: } \begin{cases} -U - 3U + Z \cdot I_{sc} = 0 & (1) \end{cases}$$

$$\text{KCL: } \begin{cases} I_s = \frac{U}{R} + I_{sc} & (2) \end{cases}$$

$$(2) \quad R I_s = U + R I_{sc} \Rightarrow U = R(I_s - I_{sc})$$

$$(1) \quad I_{sc} = \frac{4U}{Z} = \frac{4R(I_s - I_{sc})}{Z}$$

$$Z I_{sc} + 4R I_{sc} = 4R I_s$$


$$I_{sc} = \frac{4R I_s}{Z + 4R} = \frac{I_s}{1 + \frac{Z}{4R}} = \frac{2}{1 + j\frac{10}{40}} = \frac{2}{1 + j\frac{1}{4}}$$

o Leerlaufspannung ($I_z = 0$)

$$\begin{cases} U = R I_s \\ U_{oc} = 4U \end{cases} \Rightarrow U_{oc} = 4R I_s = 4 \cdot 10 \cdot 2 = 80 \angle 0^\circ$$


o Äkv. impedanz $Z_{th} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{80}{2} \left(1 + j\frac{1}{4}\right) = 40 + j10$

Thevenins
äkv. krets

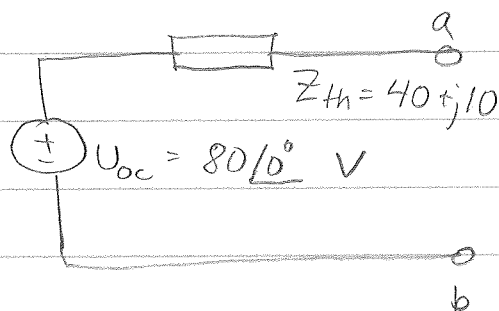

eem 076
12 05 21

4/ j ω -transf. kretsen

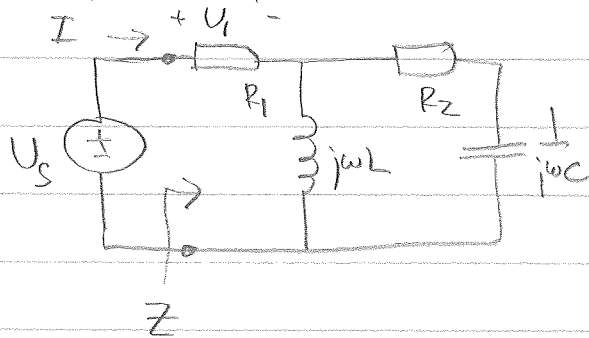

$$R_1 = 1,0 \Omega$$

$$R_2 = 2,0 \Omega$$

$$L = 3,0 \text{ H}$$

$$C = 0,25 \text{ F}$$

$$U_s(t) = 16 \cos(2,0t - 40^\circ)$$

$$\Rightarrow U_s = 16 \angle -40^\circ$$

$$Z = R_1 + j\omega L \parallel \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C} \right) = R_1 + \frac{j\omega L \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C} \right)}{j\omega L + R_2 + \frac{1}{j\omega C}} =$$
$$= R_1 + \frac{L/C + j\omega L R_2}{R_2 + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} = 1,0 + \frac{3/0,25 + j2 \cdot 3 \cdot 2}{2 + j\left(2 \cdot 3 - \frac{1}{2 \cdot 0,25}\right)} =$$

$$= 1 + \frac{12 + j12}{2 + j4} = \dots = 4,6 - j1,2$$

$$I = \frac{U_s}{Z} = \frac{16 \angle -40^\circ}{4,6 - j1,2}$$

$$\text{Effekt i } R_1 : S_1 = \frac{1}{2} U_1 I^* = \frac{1}{2} R_1 I I^* = \frac{1}{2} R_1 |I|^2 = P_1$$

P_1 = Medel effekten i R_1


$$P_1 = \frac{1}{2} R_1 |I|^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{16^2}{4,6^2 + 1,2^2} = 5,66 \text{ W}$$

Medel effekten som opples av L : $P_L = 0 \text{ W}$

Svar: Medel effekten i R_1 : $P_1 = 5,66 \text{ W}$

" i L : $P_L = 0 \text{ W}$

5/ Rita om kretsen något

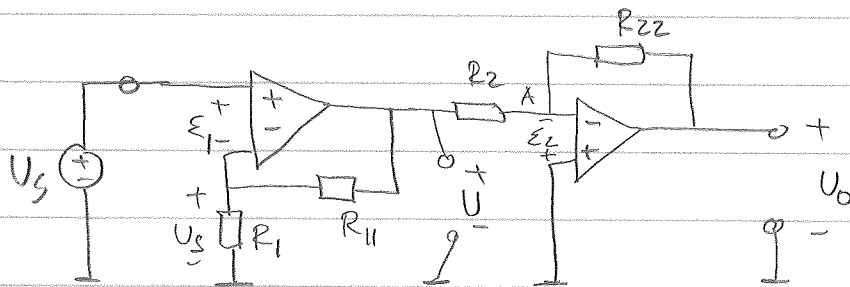

Ideala op. först. } $\varepsilon = \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0$, $i_{op} = 0$
Neg. återkoppl.

Inför "hjälpsspänning" U .

Spänningsdelning: $U_s = U \frac{R_1}{R_1 + R_{11}}$


$$\text{KCL}_A: \frac{U}{R_2} + \frac{U_o}{R_{22}} = 0 \Rightarrow U = -U_o \frac{R_2}{R_{22}}$$

Eliminera U .

$$U_s = -U_o \frac{R_2}{R_{22}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_{11}}$$

$$\frac{U_o}{U_s} = - \frac{R_{22}}{R_2} \cdot \frac{R_1 + R_{11}}{R_1} = - \frac{R_{22}(R_1 + R_{11})}{R_1 R_2}$$

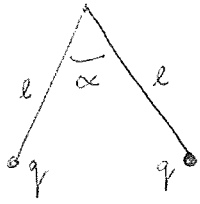6) Kraften mellan de laddade kulorna ska balanseras av tyngdkraften




Kraften mellan laddningarna ges av Coulombs lag

$$F_q = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

där r är avståndet mellan laddningarna

Kraftsituation

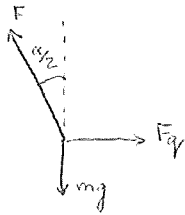

vid jämvikt:

$$mg \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 (2l \sin \frac{\alpha}{2})^2}$$

$$mg \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 l^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}} \Rightarrow \frac{\sin^3 \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{q^2}{16mg\pi\epsilon_0 l^2}$$

Antag

$$m = 1 \text{ kg}$$

$$l = 1 \text{ m}$$

$$q = 1 \mu\text{C}$$

och så antar vi små vinklar


$$\sin^3 \left(\frac{\alpha}{2} \right) \approx \left(\frac{\alpha}{2} \right)^3$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} \approx 1$$

$$\left(\frac{\alpha}{2} \right)^3 = \frac{q^2}{16mg\pi\epsilon_0 l^2} \Rightarrow \alpha \approx 7^\circ$$

således är även små vinklar approximationen helt ok

1.

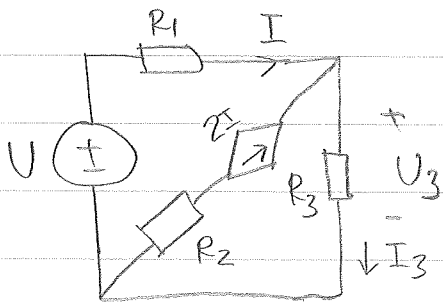

$$R_1 = R_3 = 3,0 \, \Omega$$

$$R_2 = 5,0 \, \Omega$$

$$U = 10 \text{ V}$$

$$\text{KCL: } I_3 = 2I + I = 3I \quad (1)$$

$$\text{KVL: } -U + IR_1 + 3I \cdot R_3 = 0 \quad (2)$$

$$\Omega \cdot \text{lag: } U_3 = I_3 R_3 = 3I R_3 \quad (3)$$

$$(2): \quad I(R_1 + 3R_3) = U$$


$$I = \frac{U}{R_1 + 3R_3}$$

$$(3): \quad U_3 = \frac{3R_3 \cdot U}{R_1 + 3R_3} = \frac{U}{1 + \frac{R_1}{3R_3}}$$

$$U_3 = \frac{10}{1 + \frac{3}{3 \cdot 3}} = \frac{10}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{10}{\frac{4}{3}}$$

$$U_3 = \frac{3 \cdot 10}{4} = \frac{30}{4} = \frac{15}{2} \text{ V}$$

2,

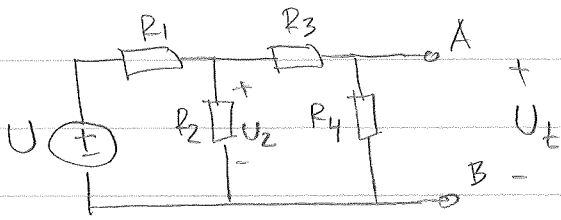

- $R_1 = 200 \Omega$
- $R_2 = 300 \Omega$
- $R_3 = 60 \Omega$
- $R_4 = 220 \Omega$
- $R_5 = 100 \Omega$
- $U = 120 \text{ V}$

a) Tomgångsspänning U_t .

Sp. delning $U_2 = U \frac{R_2 \parallel (R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 \parallel (R_3 + R_4)} =$

$$= U \frac{\frac{R_2 (R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4}}{R_1 + \frac{R_2 (R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4}} = U \frac{1}{1 + \frac{R_1 (R_2 + R_3 + R_4)}{R_2 (R_3 + R_4)}} =$$


$$= U \cdot \frac{1}{1 + \frac{200(300+60+220)}{300(60+220)}} = \frac{U}{1 + \frac{29}{21}} = 0,42 U = U_2$$

$$U_t = U_2 \frac{R_4}{R_3 + R_4} = \dots = 39,6 \text{ V}$$


Ekv. Resistans. (nollstätt U)

$$R_0 = R_4 \parallel \left(R_3 + R_1 \parallel R_2 \right) = \frac{R_4 \cdot \left(R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)}{R_4 + R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = \dots = 99 \Omega$$

Svar a)

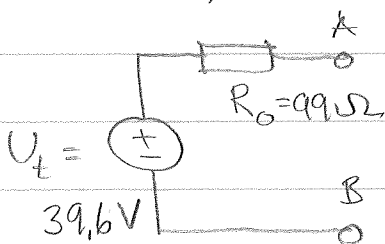


b/

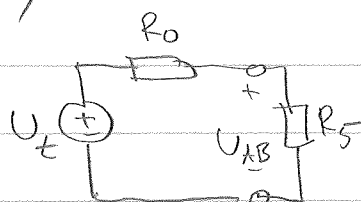

Sp. delning ger

$$U_{AB} = U_t \cdot \frac{R_5}{R_0 + R_5}$$

$$U_{AB} = 39,6 \cdot \frac{100}{99 + 100} = \underline{\underline{19,9 \text{ V}}}$$

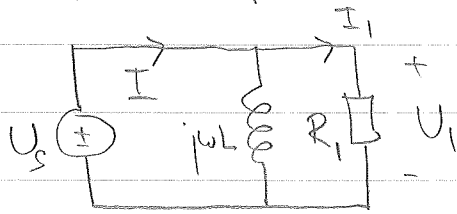3. $j\omega$ -transformera

$$i(t) = 0.165 \cos(\omega t) \text{ A}$$

$$\omega = 700 \text{ r/s}$$

$$R_1 = 180 \text{ } \Omega$$

$$L = 215 \text{ mH}$$

$$I = 0.165 \angle 0^\circ$$

Strömdelning:

$$I_1 = I \frac{j\omega L}{R_1 + j\omega L}$$

och

$$U_1 = I_1 R_1 = I \frac{j\omega L R_1}{R_1 + j\omega L} = I \frac{j\omega L}{1 + j\omega \frac{L}{R_1}}$$

$$= I \frac{j 700 \cdot 0.215}{1 + j \frac{700 \cdot 0.215}{180}} = I \frac{150.5 \angle 90^\circ}{1.30 \angle 39.9^\circ}$$

$$= I \cdot 115.5 \angle 50.1^\circ = 0.165 \cdot 115.5 = 19.1 \angle 50.1^\circ$$


 $u_1(t)$ efterfrågas så

$$u_1(t) = 19.1 \cos(700t + 50.1^\circ) \text{ V}$$

4.

eem 076

120824

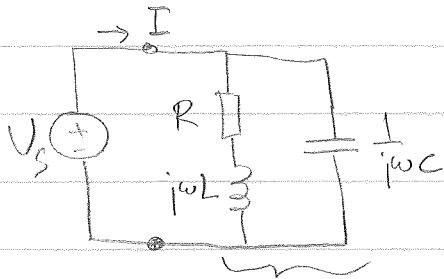 $j\omega$ -transformera

$$Z = (R + j\omega L) \parallel \frac{1}{j\omega C}$$

$$R = 100 \Omega$$

$$L = 1,0 \text{ H}$$

$$C = 100 \mu\text{F}$$

$$u_s(t) = 25 \cos(\omega t)$$

$$U_s = 25 \angle 0^\circ$$

$$\omega = 200$$

$$U_s = Z \cdot I$$

$$S = \frac{1}{2} U_s I^* = \frac{1}{2} U_s \left(\frac{U_s}{Z} \right)^* = \frac{1}{2} \frac{|U_s|^2}{Z^*} \cdot \frac{Z}{Z} = \frac{1}{2} \frac{|U_s|^2}{|Z|^2} \cdot Z$$

$$Z = \frac{(R + j\omega L) \frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R + j\omega L}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}$$

$$= \frac{100 + j200 \cdot 1}{1 - 200^2 \cdot 1 \cdot 100 \cdot 10^{-6} + j200 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = \frac{100(1 + j2)}{-3 + j2}$$

$$= \frac{100(1 + j2)(3 + j2)}{-(3 - j2)(3 + j2)} = \frac{-100(-1 + j8)}{13} = \frac{100}{13}(1 - j8)$$


$$Z = 62,0 \angle -82,9^\circ \Omega$$

P: Medel effelett som avgas av källa = Medel effelett som upptas av Z.

$$P = \operatorname{Re}\{S\} = \frac{1}{2} \frac{|U_s|^2}{|Z|^2} \cdot \operatorname{Re}\{Z\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{25^2}{(62,0)^2} \cdot \frac{100}{13}$$

$$P \approx 0,63 \text{ W}$$

5.

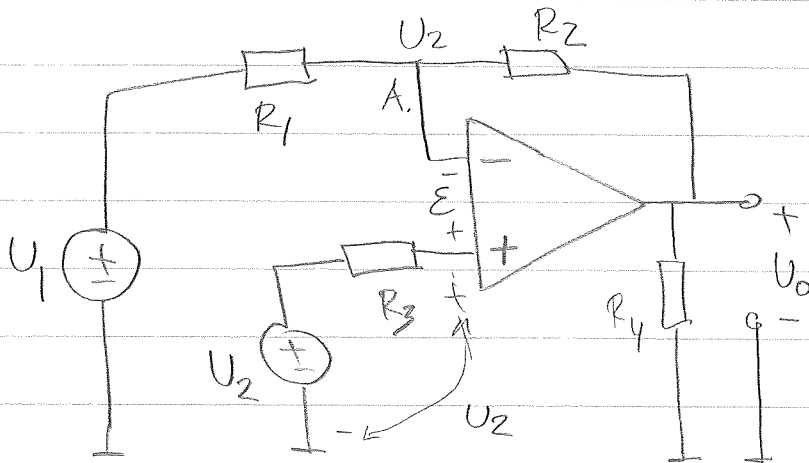

$$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 2R_3 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 3R_1 = 60 \text{ k}\Omega$$

Neg återkoppling } $\varepsilon = 0$
 Ideal op. först } $i_{op} = 0$

Spänning vid "+" och "-" ingång relativt jord = U_2 .

$$\text{KCL}_A: \frac{U_1 - U_2}{R_1} + \frac{U_0 - U_2}{R_2} = 0$$

$$\frac{U_0}{R_2} = \frac{U_2}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} - \frac{U_1}{R_1} = U_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - U_1 \frac{1}{R_1}$$

$$U_0 = U_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - U_1 \frac{R_2}{R_1}$$

$$U_0 = U_2 \left(1 + \frac{3R_1}{R_1} \right) - U_1 \cdot \frac{60}{20} = 4U_2 - 3U_1$$

Svar: $U_0 = 4U_2 - 3U_1$


6

EEM 076

120824

Ström I är likformigt fördelad inom ledare.

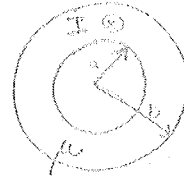Elektrisk strömstäthet : $J = \frac{I}{S} = \frac{I}{\pi(b^2 - a^2)}$



Enligt Ampères lag

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu I_0$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu I_0$$

$$B(r) = \frac{\mu I_0}{2\pi r}$$

a) $r \leq a$

$$I_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad B(r) = 0$$

b) $a < r < b$

$$I_0 = J \cdot \pi(r^2 - a^2) = \frac{I_0}{\pi(b^2 - a^2)} \cdot \pi(r^2 - a^2) = \frac{I_0(r^2 - a^2)}{b^2 - a^2}$$

$$B(r) = \frac{\mu I_0(r^2 - a^2)}{b^2 - a^2} \cdot \frac{1}{2\pi r}$$

c) $r \geq b$

$$I_0 = I$$


$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\mu = \mu_0$$


Svar: eem07b 2013-01-15

$$1/ \quad U_{\text{tot}} = \dots = \frac{-U}{1 + \frac{R_1}{R_3} \cdot \frac{1}{(1+k)}} = -4 \text{ V}$$

2/ Först

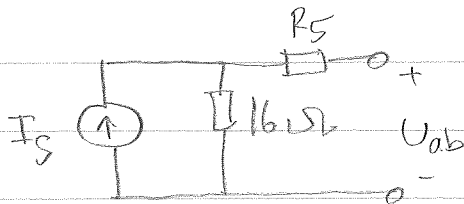

Thévenin

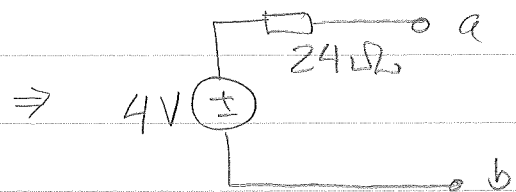

$$3/ \quad Z = \frac{1}{j\omega C} \parallel (R_2 + j\omega L)$$

$$I_s = \frac{U_s}{R_1 + Z} = \frac{20 \angle 0^\circ}{150 + 50} = 0.1 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\Rightarrow i_s(t) = 0.1 \cos(10t) \text{ A}$$

$$4/ \quad P_{R_1} = 7.2 \text{ W}$$

$$5/ \quad U_0 = 3 \text{ V}$$

$$b/a) \quad \left. \begin{aligned} B_y^{\text{övre}} &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} & \gamma_1 &= 1.0 + 0.004 \\ B_y^{\text{undre}} &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} & \gamma_2 &= 1.0 - 0.004 \end{aligned} \right\} B_y^{\text{tot}} = B_y^{\text{övre}} + B_y^{\text{undre}} = 3.2 \cdot 10^{-9} \sin(100\pi t) \text{ T}$$

$$c/ \quad B_y = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} + \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} = \left\{ r_1 = r_2 = 0.004 \right\} = \dots = 2.0 \cdot 10^{-4} \sin(100\pi t) \text{ T}$$