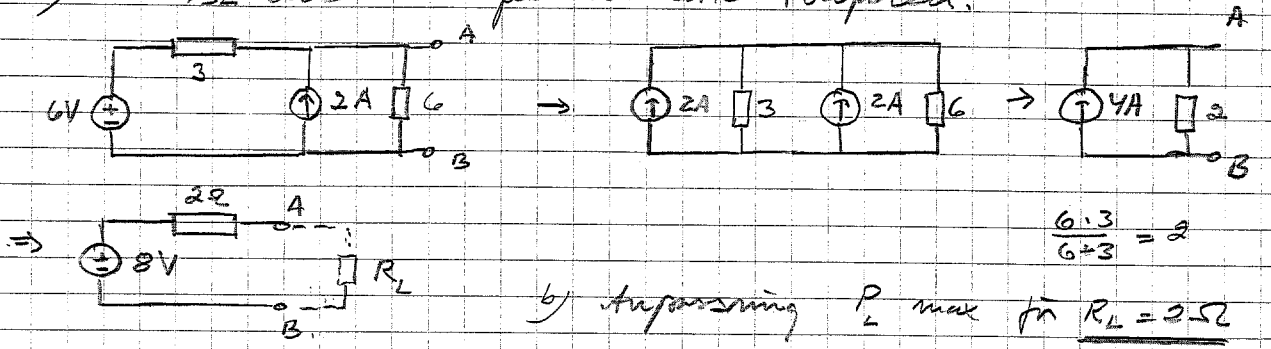


Lösningen till tentamen i Elektriska kretsar
och normala del A för D2 030821

1/ a) 4Ω och 2Ω påverkas inte tvåpolen.




$$\frac{6 \cdot 3}{6+3} = 2$$

b) Anpassning P_L max för $R_L = 2\Omega$

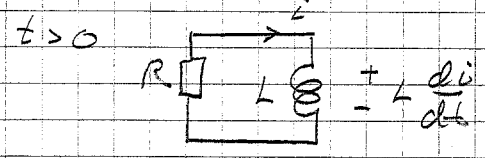c) $P_{Lmax} = R_L i^2 = 2 \left(\frac{8}{2+2} \right)^2 = \underline{\underline{8W}}$


2/ $t < 0$ L utgår iordning $\Rightarrow i(0) = i_0$



KVL $Ri + L \frac{di}{dt} = 0$
 $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = 0 \quad (1)$

ansats $i(t) = k_1 + k_2 e^{-t/\tau}$ (2) ins i (1) $\Rightarrow \tau = \frac{L}{R}$

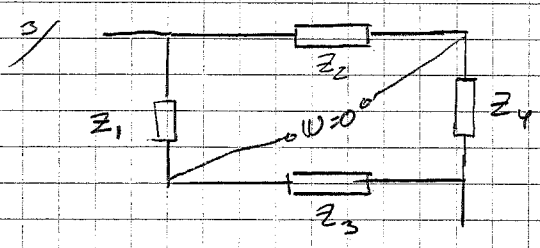$k_1 = 0$; $3V: i(0) = k_2 = i_0 \Rightarrow i(t) = i_0 e^{-Rt/L} \quad t \geq 0$



Wheatstone-bridge:
 balans för $\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_3}{Z_4} \quad (1)$
 $\omega = ? \quad R_1/R_2 = ?$

Låt $Z_1 = R_1$; $Z_2 = R_2$; $Z_3 = R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}$; $Z_4 = \frac{R_4}{1+j\omega R_4 C_4}$

ins i (1) $\Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{Z_3}{Z_4} = \left(R_3 + \frac{1}{j\omega C_3} \right) \frac{1+j\omega R_4 C_4}{R_4}$


$\Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} + \frac{1}{R_4} \frac{R_4 C_4}{C_3} + j\omega R_3 C_4 + \frac{1}{j\omega C_3 R_4}$ komplex eq.

Re: $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} + \frac{C_4}{C_3}$

Im: $0 = \omega R_3 C_4 - \frac{1}{\omega C_3 R_4}$

$\Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{R_3 R_4 C_3 C_4}$

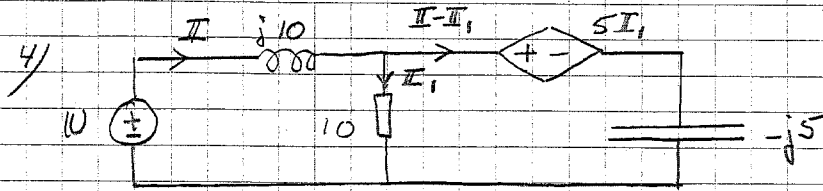$\omega = \frac{1}{\sqrt{R_3 R_4 C_3 C_4}}$




$I = ?$
 $\omega = \omega_0 e^{j0^\circ}$

KVL $-U + j10I + 10I_1 = 0$
 " $-10I_1 + 5I_1 - j5(I - I_1) = 0$ } $\Rightarrow I = \frac{U_0}{10} (1 - j)$

U levererar $\$ = \frac{1}{2} UI^* = \frac{1}{2} U_0 \frac{U_0}{10} (1 + j) = \frac{U_0^2}{20} (1 + j)$ VA

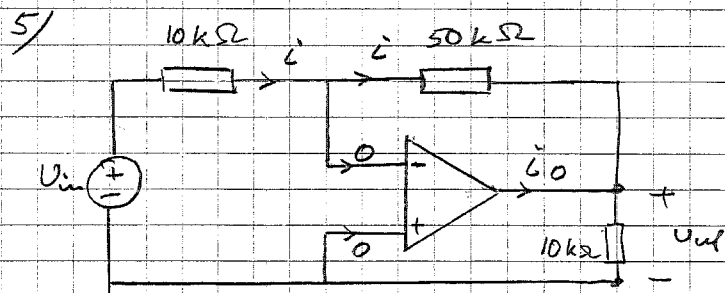Medel effekten $P = \text{Re}\{\$\} = \frac{U_0^2}{20}$



a/ KVL $-U_{in} + 10^4 i = 0$
 $\Rightarrow i = \frac{U_{in}}{10^4}$

KVL $0 + 5 \cdot 10^4 i + U_{out} = 0$

$\Rightarrow U_{out} = -5 U_{in}$

$U_{out}/U_{in} = -5$

b/ $U_{in} = 2V \Rightarrow U_{out} = -5 \cdot 2 = -10V$

$\Rightarrow \underline{|U_{out}|} = 10V < U_{mätbar} = 14V$

$i_0 = ?$ KCL $-i - i_0 + \frac{U_{out}}{10^4} = 0$

$\Rightarrow i_0 = \frac{U_{out}}{10^4} - i = \frac{-5 \cdot 2}{10^4} - \frac{2}{10^4} = -1,2 \cdot 10^{-3} A$

$\Rightarrow \underline{|i_0|} = 1,2 \cdot 10^{-3} < i_{mätbar} = 2 \cdot 10^{-3} A$

\Rightarrow Förstärkaren i linjärt område