

Lösningar Elektronik maj 2011

1a.) $T_j - T_a = P_f (R_{thjc} + R_{thca}) \Rightarrow$

$$150^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C} = P_f (20^\circ\text{C}/\text{W} + 20^\circ\text{C}/\text{W}) \Rightarrow P_{f\text{max}} = \underline{\underline{5\text{W}}}$$

1b.) Filteranvändning, kopplingskondensator, avstämning och trimning.

1c.) NTC-motstånd: Temperaturmätning
Begränsning av inkopplingsströmstöt.

Varistor: Skydd mot spänningstransienter.

LDR-motstånd: Kretsar där ljusstyrkan styr t.ex. tillslag av belysning.

1d.) Anlag strömmättnad

$$g_m = \sqrt{2k \cdot I_D} \Rightarrow$$

$$I_D = \frac{g_m^2}{2k} = \frac{(4\text{mA/V})^2}{2 \cdot 4\text{mA/V}^2} = \underline{\underline{2\text{mA}}}$$

$$I_D = \frac{k}{2} (U_{GS} - U_t)^2 \Rightarrow$$

$$U_{GS} = U_t + \sqrt{\frac{2I_D}{k}} = 2\text{V} \pm 1\text{V} = \begin{cases} 3\text{V} \\ 1\text{V} \end{cases}$$

Men $U_{GS} = 1\text{V} < U_t$!


Strömmättnad? $U_{DS} = 12\text{V} - U_{RS} = 12\text{V} - 2,7\text{k}\Omega \cdot 2\text{mA} = 6,6\text{V}$

$$6,6\text{V} \geq U_{GS} - U_t = 3\text{V} - 2\text{V} = 1\text{V} \quad \text{OK!}$$


$$U_{GS} = V_G - U_{RS} = V_G - 5,4\text{V} \Rightarrow V_G = 3\text{V} + 5,4\text{V} = 8,4\text{V}$$

$$V_G = \frac{R_2}{R_2 + 330\text{k}\Omega} \cdot 12\text{V} \Rightarrow \frac{R_2}{R_2 + 330\text{k}\Omega} \cdot 12\text{V} = 8,4\text{V} \Rightarrow$$
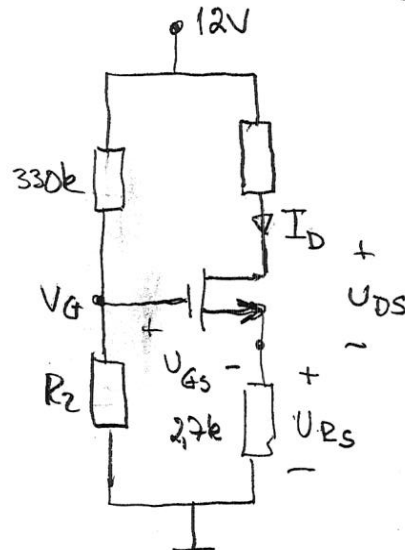
$$\underline{\underline{R_2 = 770\text{k}\Omega}}$$




1e.)

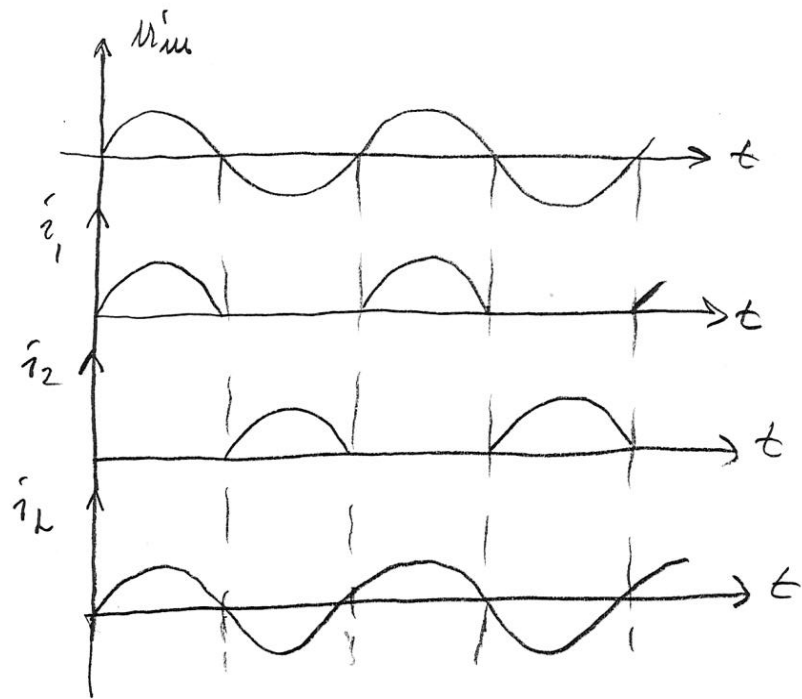

Diödena gör att transistorerna ligger på gränsen att leda. Detta minskar distorsionen i vollgensångarna.

1f.) Millerapproximation

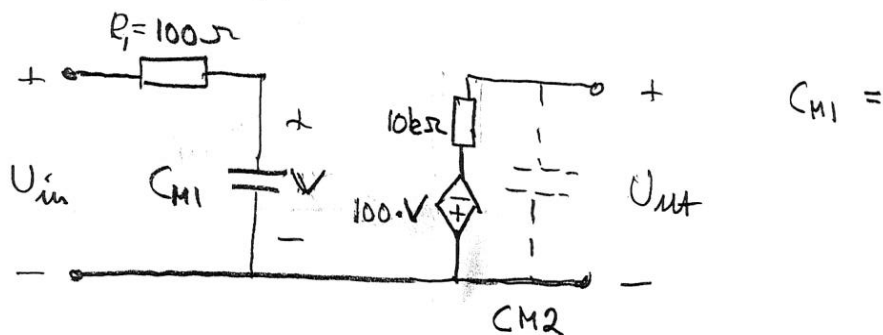

$$C_{M1} = 200\text{pF} + (1-K) \cdot 2\text{pF}, \quad K = \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} \approx -100 \Rightarrow$$


$$C_{M1} = 402\text{pF}$$

$$C_{M2} = (1 - \frac{1}{K}) \cdot 2\text{p} \text{ försummas.}$$

$$U_{\text{out}} = -100 \cdot U ; \quad V = \frac{\frac{1}{sC_{M1}}}{R_1 + \frac{1}{sC_{M1}}} \cdot U_{\text{in}} = \frac{1}{1 + sR_1C_{M1}} \cdot U_{\text{in}} \Rightarrow$$

$$\frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} = - \frac{100}{(1 + sR_1C_{M1})} = - \frac{100}{1 + \frac{s}{24,9 \cdot 10^6}} \Rightarrow \underline{\underline{f_0 = 3,96 \text{ MHz}}}$$

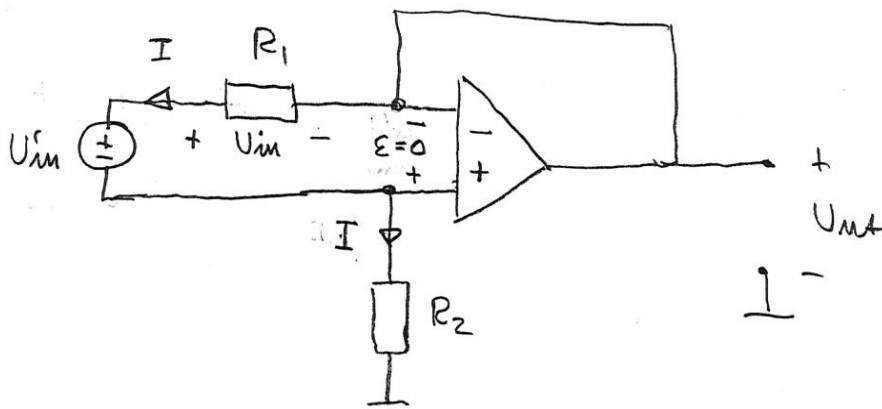2.1 Höga frekvenser, $\frac{1}{\omega C} \approx 0$



Ideal mot-
kopplad OP \Rightarrow
 • $\epsilon = 0$
 • instömmar = 0.

Eftersom $\epsilon = 0$ ligger U_{in} över R_1 enligt schemat

$$I = \frac{U_{out}}{R_2} ; I = -\frac{U_{in}}{R_1} \Rightarrow \frac{U_{out}}{R_2} = -\frac{U_{in}}{R_1} \Rightarrow$$

$$\left| \frac{U_{out}}{U_{in}} \right| = \frac{R_2}{R_1} = 50 \quad (1)$$

Låga frekvenser, $\frac{1}{\omega C} \approx \infty$

• $I = -\frac{U_{in}}{R_1}$


• $V_+ = V_- \Rightarrow U_{out} = R \cdot I + R_2 \cdot I \Rightarrow$

• $U_{out} = -\frac{R+R_2}{R_1} \cdot U_{in} \Rightarrow$



$$\left| \frac{U_{out}}{U_{in}} \right| = \frac{R+R_2}{R_1} = 100 \Rightarrow \frac{R}{R_1} + \frac{R_2}{R_1} = 100 \quad (2)$$

(1), (2) ger $\frac{R}{R_1} + 50 = 100 \Rightarrow R_1 = \frac{R}{50} = \frac{10k\Omega}{50} = \underline{\underline{200\Omega}}$

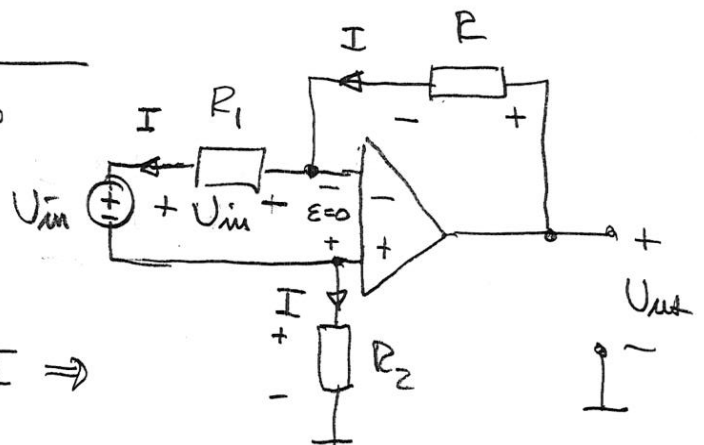(1) ger $\frac{R_2}{200\Omega} = 50 \Rightarrow \underline{\underline{R_2 = 10k\Omega}}$



3.1 Signalischema (siehe 1.0)

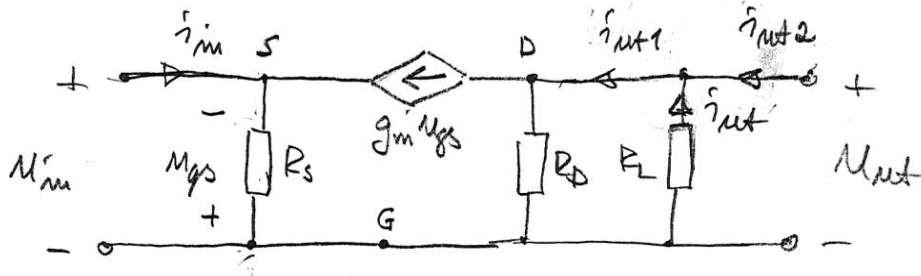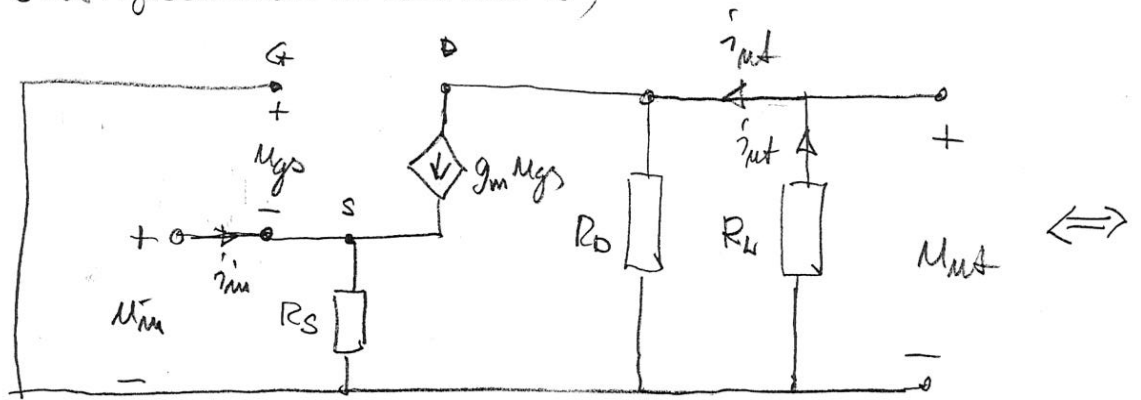

R_{out} $R_{out} = \frac{u_{out}}{i_{out1}} \Big|_{u_{in}=0}$. $u_{in}=0 \Rightarrow u_{gs}=0 \Rightarrow$

$g_m u_{gs} = 0$ (ausbrott) $\Rightarrow R_{out} = \frac{u_{out}}{i_{out1}} = \underline{\underline{R_D}}$

$\frac{u_{out}}{u_{in}}$ $\left. \begin{aligned} u_{out} &= -g_m u_{gs} \cdot R_L \parallel R_D \\ u_{gs} &= -u_{in} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{u_{out}}{u_{in}} = \underline{\underline{g_m (R_L \parallel R_D)}}$


R_{in} $R_{in} = \frac{u_{in}}{i_{in}} \Big|_{i_{out2}=0}$ $u_{in} = (i_{in} + g_m u_{gs}) \cdot R_s =$
 $= (i_{in} - g_m u_{in}) \cdot R_s \Rightarrow u_{in} (1 + g_m R_s) = R_s \cdot i_{in} \Rightarrow$

$R_{in} = \frac{u_{in}}{i_{in}} = \underline{\underline{\frac{R_s}{1 + g_m R_s}}}$

$\frac{i_{out}}{i_{in}}$ $i_{out} = -\frac{u_{out}}{R_L}$; $\frac{u_{in}}{R_s} = i_{in} + g_m u_{gs} = i_{in} - g_m u_{in} \Rightarrow$

$i_{in} = \left(\frac{1}{R_s} + g_m\right) \cdot u_{in} \Rightarrow \frac{i_{out}}{i_{in}} = -\frac{\frac{1}{R_L}}{\frac{1}{R_s} + g_m} \cdot \frac{u_{out}}{u_{in}} = -\frac{\frac{1}{R_L}}{\frac{1}{R_s} + g_m} \cdot g_m (R_L \parallel R_D) =$
 $= \underline{\underline{\frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s} \cdot \frac{R_D}{R_D + R_L}}}$

4.)

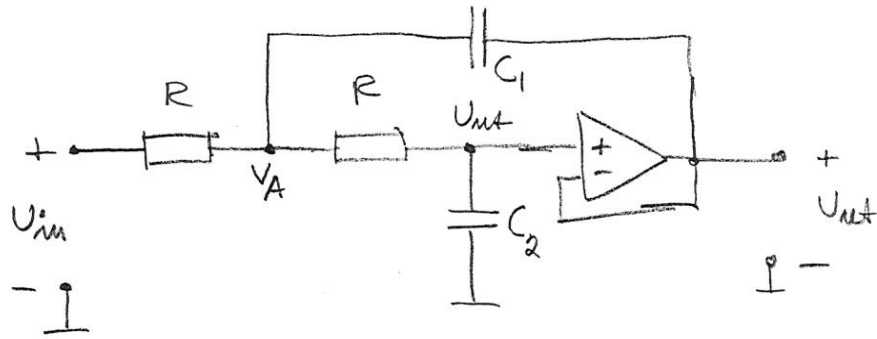

Nodalanalys:

$$\bullet \frac{V_A - U_{in}}{R} + \frac{V_A - U_{out}}{R} + sC_1(V_A - U_{out}) = 0 \Rightarrow$$

$$(2 + sRC_1)V_A - (1 + sRC_1)U_{out} = U_{in} \quad (1)$$

$$\bullet \frac{U_{out} - V_A}{R} + sC_2 \cdot U_{out} = 0 \Rightarrow V_A = (1 + sRC_2)U_{out} \quad (2)$$

$$(1), (2) \text{ ger } (2 + sRC_1)(1 + sRC_2) \cdot U_{out} - (1 + sRC_1) \cdot U_{out} = U_{in} \Rightarrow$$

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{1}{2 + 2sRC_2 + sRC_1 + s^2R^2C_1C_2 - 1 - sRC_1} = \frac{1}{s^2R^2C_1C_2 + s \cdot 2RC_2 + 1}$$

$$= \frac{\frac{1}{R^2C_1C_2}}{s^2 + \frac{2}{RC_1} \cdot s + \frac{1}{R^2C_1C_2}} \quad \text{Kritiskt dämpad} \Leftrightarrow$$

gränsvärdet mellan reella och komplexa poler:

$$s^2 + \frac{2}{RC_1} s + \frac{1}{R^2C_1C_2} = 0 \Rightarrow s = -\frac{1}{RC_1} \pm \sqrt{\frac{1}{R^2C_1^2} - \frac{1}{R^2C_1C_2}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R^2C_1^2} = \frac{1}{R^2C_1C_2} \Leftrightarrow \underline{C_1 = C_2 = 100 \mu\text{F}}$$


$$\Rightarrow \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{\frac{1}{R^2C_1^2}}{\left(s + \frac{1}{RC_1}\right)^2} \quad (\text{LP}) \quad F_{\text{max}} \text{ inträffar}$$

$$\text{då } s = 0 \Rightarrow \underline{F_{\text{max}}} = \frac{\frac{1}{R^2C_1^2}}{\left(0 + \frac{1}{RC_1}\right)^2} = \underline{1}$$

$$\omega_{\text{TOT}} = \sqrt{2^{1/2} - 1} \cdot \omega_0 = \sqrt{2^{1/2} - 1} \cdot \frac{1}{RC_1} = 6,44 \text{ krad/s} \Rightarrow$$

$$\underline{f_{\text{TOT}} = 1,02 \text{ kHz}}$$

5.]

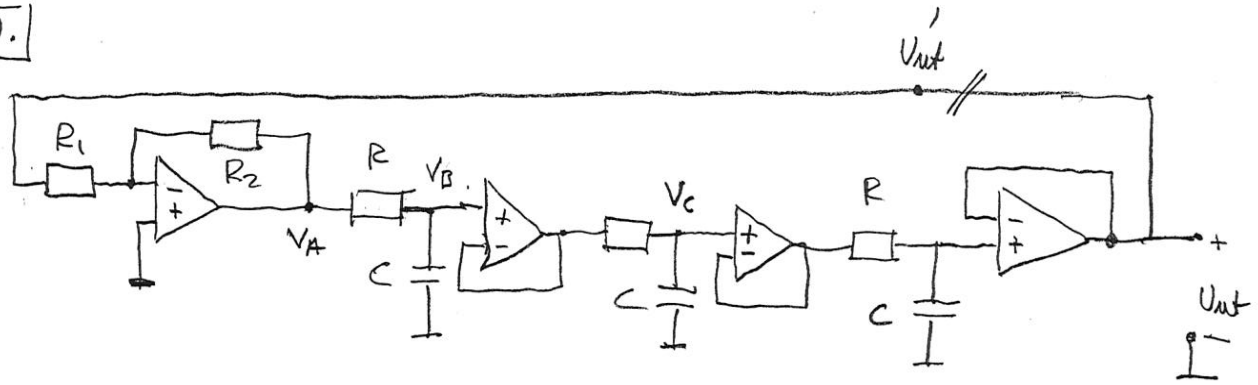

$$V_A = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_{int}' ;$$

$$R = 10 \text{ k}\Omega ; R_1 = 12 \text{ k}\Omega ; C = 10 \text{ nF}$$

$$V_B = \frac{\frac{1}{sC}}{\frac{1}{sC} + R} \cdot V_A = \frac{1}{1 + sRC} \cdot V_A \quad \text{På samma sätt}$$

$$V_C = \frac{1}{1 + sRC} \cdot V_B ; U_{int} = \frac{1}{1 + sRC} \cdot V_C \Rightarrow$$

$$U_{int} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{(1 + sRC)^3} \cdot U_{int}' \Rightarrow T(s) = \frac{U_{int}}{U_{int}'} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{(1 + sRC)^3}$$

$$\Rightarrow T(j\omega) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{(1 + j\omega RC)^3} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 - 3\omega^2 R^2 C^2 + j(3\omega RC - \omega^3 R^3 C^3)}$$

$T(j\omega) = 1$ kräver $\text{Im } T(j\omega) = 0$; så att

$$3\omega RC - \omega^3 R^3 C^3 = 0 \Rightarrow \omega RC (3 - \omega^2 R^2 C^2) = 0 \Rightarrow$$


$$\omega = \frac{\sqrt{3}}{RC} = \frac{\sqrt{3}}{10 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ nF}} = 17,32 \text{ rad/s} \Rightarrow f = \underline{\underline{2,76 \text{ kHz}}}$$

$$T(j\omega) = 1 \text{ ger nu att } -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 - 3 \cdot \frac{3}{R^2 C^2} \cdot R^2 C^2} = 1 \Rightarrow$$


$$-\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 - 9} = 1 \Rightarrow R_2 = 8R_1 = \underline{\underline{96 \text{ k}\Omega}}$$

6.1 DM-signalen

Betrachte högra transistoren

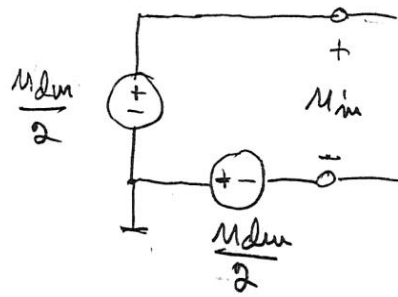


Småsignalschema:

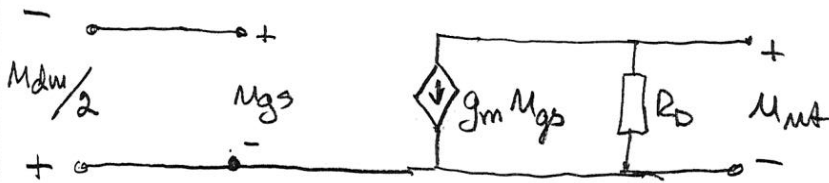


$$A_{DM} = \frac{M_{dm}}{M_{dm}/2} = \frac{-g_m R_D M_{gs}}{-2 M_{gs}} = \frac{g_m R_D}{2} = \frac{6 \text{ mA/V} \cdot 8,2 \text{ k}\Omega}{2} = \underline{24,6 \text{ ggr}}$$

CM-signalen

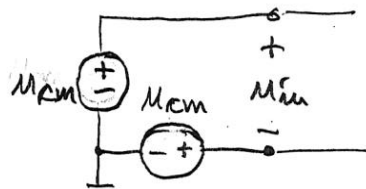

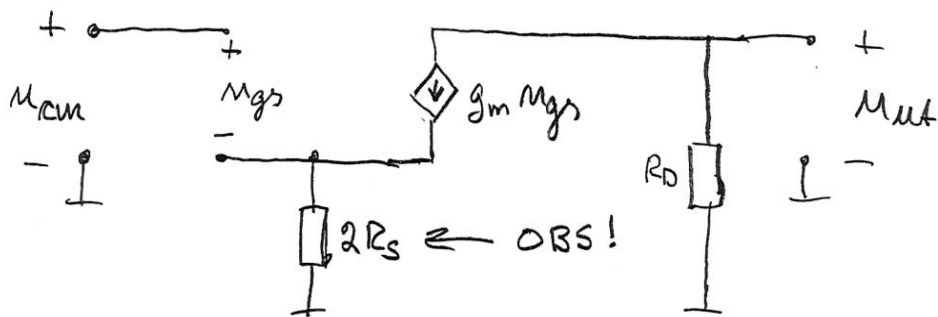Småsignalschema (t.ex. vänstra transistoren)



$$\left. \begin{aligned} M_{dm} &= -g_m M_{gs} \cdot R_D \\ M_{cm} &= M_{gs} + g_m M_{gs} \cdot 2R_s \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{CM} = \frac{M_{dm}}{M_{cm}} = \frac{-g_m R_D \cdot M_{gs}}{(1 + 2g_m R_s) \cdot M_{gs}} =$$

$$= - \frac{g_m R_D}{1 + 2g_m R_s} = - \frac{6 \text{ mA/V} \cdot 8,2 \text{ k}\Omega}{1 + 2 \cdot 6 \text{ mA/V} \cdot 1,2 \text{ k}\Omega} = \underline{-3,19 \text{ ggr}}$$

$$CMRR = \left| \frac{A_{DM}}{A_{CM}} \right| = \frac{24,6}{3,19} = 7,70 \text{ ggr} = \underline{\underline{17,7 \text{ dB}}}$$